

# Capitolo 4

## Reti logiche

4.1 - Funzioni, espressioni e schemi logici

4.2 - Algebra di commutazione

4.3 - Famiglie logiche

### 4.1 Funzioni, espressioni e schemi logici

### Logica e Reti logiche

1. Tutti gli uomini sono mortali


2. Socrate è un uomo

3. Socrate è mortale

**Rete logica** -Modello matematico che assume come *primitive* alcune semplici modalità di elaborazione di segnali binari e **deduce** da queste in modo rigoroso

- quale struttura soddisfa un dato comportamento,
- quale comportamento ha una data struttura.

### Reti logiche

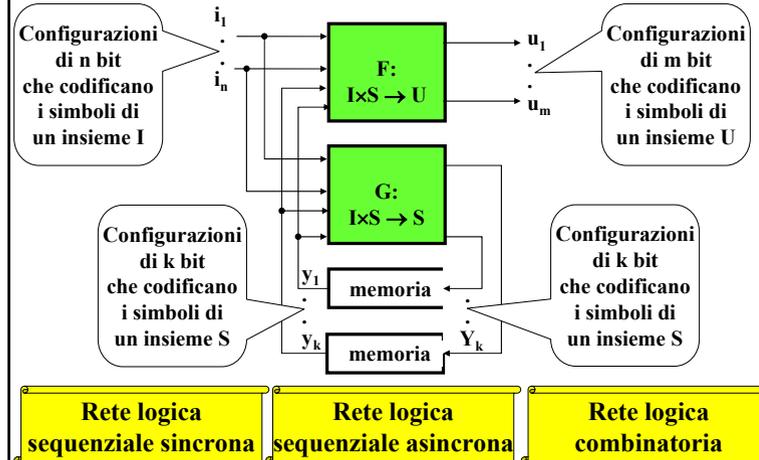


## Rete logica combinatoria



Rete logica combinatoria - valori dei segnali d'uscita dai valori contemporanei dei segnali d'ingresso.
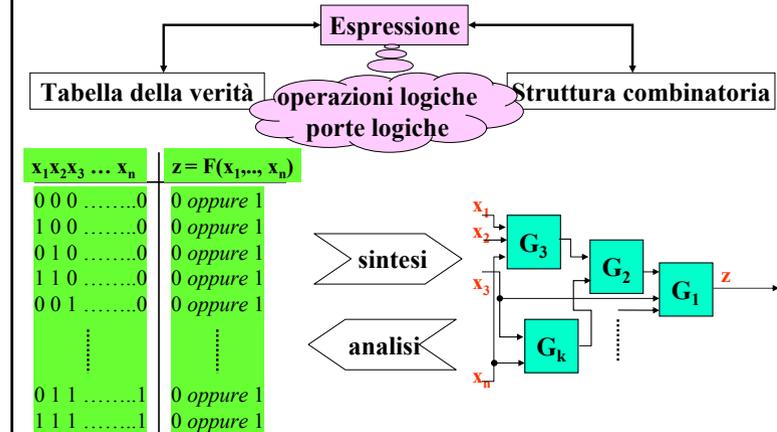
## Struttura & Comportamento di una rete logica combinatoria




## Analisi e Sintesi

- Operatore
- Regole di operazione
- Tabella della verità
- Porta logica
- Funzione
- Espressione
- Composizione di porte
- Schema fisico

**Funzioni  
booleane**

# Funzioni di variabili binarie

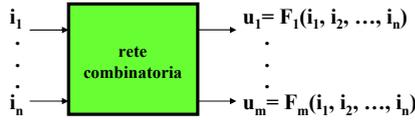

**Funzione completa di n variabili binarie**  $z = F(x_1, x_2, \dots, x_n)$   
**Insieme di  $2^n$  coppie ordinate  $\{x, z \mid x \in B^n, z \in B\}$  formate da una configurazione di valori delle variabili indipendenti  $x_i$  e dal corrispondente valore della variabile dipendente  $z$ .**

**Il numero di distinte funzioni di n variabili binarie è finito.**

$$\Phi(n) = 2^{2^n}$$

4 funzioni di 1 variabile,  
 16 funzioni di 2 variabili,  
 256 funzioni di 3 variabili,  
 65.536 funzioni di 4 variabili, ecc.

## Funzione incompleta o non completamente specificata

Il dominio è un sottoinsieme di  $B^n$  Esempio: BCD  $\rightarrow$  7 segmenti

# Tabelle della verità

**Tabella della verità - Descrizione tabellare di una funzione di variabili binarie.**

$n+1$  colonne

$x_1$	$x_2$	$\dots$	$x_n$	$F(x_1, x_2, \dots, x_n)$
0	0	0	.....0	0 oppure 1 oppure -
1	0	0	.....0	0 oppure 1 oppure -
0	1	0	.....0	0 oppure 1 oppure -
1	1	0	.....0	0 oppure 1 oppure -
0	0	1	.....0	0 oppure 1 oppure -
⋮				
0	1	1	.....1	0 oppure 1 oppure -
1	1	1	.....1	0 oppure 1 oppure -

$2^n$  righe

Funzioni incomplete

# Funzioni di una e di due variabili

x	$f_0$	$f_3$	$f_1$	$f_2$
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0

4 funzioni di una variabile

$f_0, f_3$ : costanti 0 e 1  
 $f_1$ : identità o buffer  
 $f_2$ : not

$x_0$	$x_1$	$f_0$	$f_{15}$	$f_3$	$f_5$	$f_{12}$	$f_{10}$	$f_1$	$f_{14}$	$f_7$	$f_8$	$f_9$	$f_6$	$f_{13}$	$f_2$	$f_{11}$	$f_4$
0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

16 funzioni di due variabili

$f_0, f_{15}$ : costanti 0 e 1  
 $f_3, f_5$ : identità o buffer  
 $f_{12}, f_{10}$ : not

$f_1$ : and  
 $f_{14}$ : nand  
 $f_7$ : or  
 $f_8$ : nor  
 $f_9$ : equivalence  
 $f_6$ : ex-or

$f_{13}, f_2, f_{11}, f_8$ : implicazioni

**Dualità:**  $f_{14}-f_8; f_9-f_6$   
**Complemento:**  $f_{14}-f_1; f_7-f_8; f_9-f_6$

# Porte logiche

Strutture e comportamenti elementari (3)





Il gate "and"

Strutture e comportamenti elementari (4)




Il gate "or"

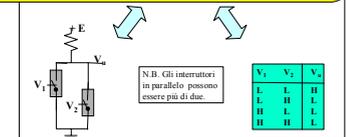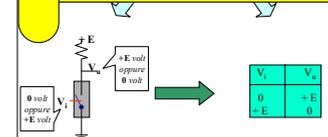
**Gate o porta logica - Struttura formata da uno o più interruttori disposti in serie/parallelo. I comandi di azionamento provengono dall'esterno e possono essere arbitrariamente scambiati di posizione senza che si modifichi la relazione di causa/effetto.**



## Dualità tra “and” e “or”(1)

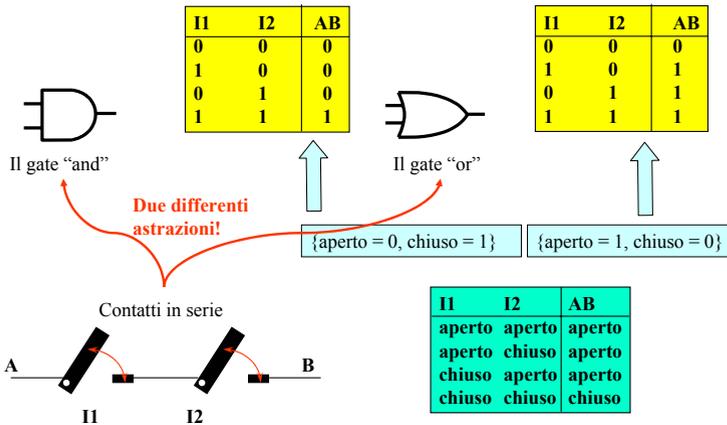

## Dualità tra “and” e “or”(2)

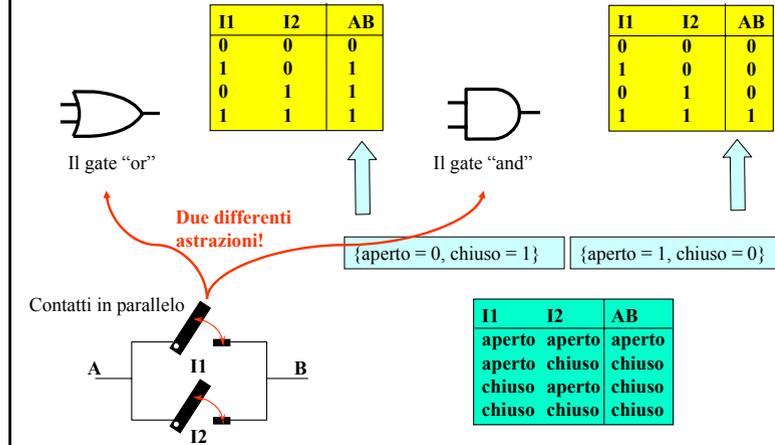

## Operazioni logiche

## Funzioni e operazioni

**\* operatore**

Operazioni a un operando

$$F(x) = *(x)$$

$$F(x) = (x)*$$

Esempi:  
radice  
logaritmo  
potenza  
derivata  
modulo

Operazioni a due operandi

$$F(x,y) = *(x,y)$$

$$F(x,y) = x* y$$

Esempi:  
addizione  
sottrazione  
moltiplicazione  
divisione  
Min, Max

### Identità : $z = x$

**Regole:**


$$0 = 0$$

$$1 = 1$$

**Funzione:**

x	z
0	0
1	1

**Realizzazione:**

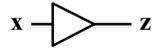

### Complementazione : $x', \bar{x}, \neg x$

**Regole:**


$$0' = 1$$

$$1' = 0$$

**Funzione:**

x	z
0	1
1	0

**Realizzazione:**

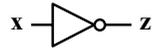

### Somma logica: $x + y, x \vee y$

**Regole:**

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$


$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 1$$

**Funzione:**

x	y	z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

**Realizzazione:**

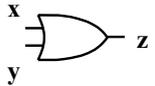

### Prodotto logico: $x \cdot y, xy, x \wedge y$

**Regole:**

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$


$$1 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

**Funzione:**

x	y	z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

**Realizzazione:**

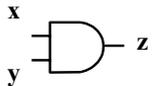

### Somma modulo due: $x \oplus y$

**Regole:**

$$0 \oplus 0 = 0$$

$$0 \oplus 1 = 1$$


$$1 \oplus 0 = 1$$

$$1 \oplus 1 = 0$$

**Funzione:**

x	y	z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

**Realizzazione:**

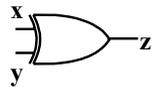

### Equivalenza: $x \equiv y$

**Regole:**

$$0 \equiv 0 = 1$$

$$0 \equiv 1 = 0$$


$$1 \equiv 0 = 0$$

$$1 \equiv 1 = 1$$

**Funzione:**

x	y	z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

**Realizzazione:**

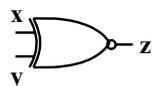

### Nand (operazione di Shaffer): $z = x \uparrow y$

**Regole:**

$$0 \uparrow 0 = 1$$

$$0 \uparrow 1 = 1$$


$$1 \uparrow 0 = 1$$

$$1 \uparrow 1 = 0$$

**Funzione:**

x	y	z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

**Realizzazione:**

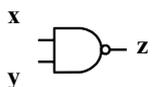

### Nor (operazione di Pierce): $z = x \downarrow y$

**Regole:**

$$0 \downarrow 0 = 1$$

$$0 \downarrow 1 = 0$$


$$1 \downarrow 0 = 0$$

$$1 \downarrow 1 = 0$$

**Funzione:**

x	y	z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

**Realizzazione:**

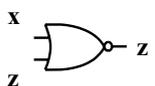

## Operazioni e Espressioni

$$f_1(x) = x \quad f_7(x,y) = x + y \quad f_1(x,y) = x \cdot y \quad f_6(x,y) = x \oplus y$$

$$f_2(x) = x^2 \quad f_8(x,y) = x \downarrow y \quad f_{14}(x,y) = x \uparrow y \quad f_9(x,y) = x \equiv y$$

**Espressione logica** - Stringa formata da costanti, bit, operatori logici e parentesi.

Esempi:  $(x \oplus y) \oplus (z \oplus w)$        $a + (b.c)$

$$(x \downarrow y) \downarrow 0$$

## Valutazione di una espressione

### Valutazione di una espressione di n variabili per una n-pla di valori

- 1 - Si sostituisce ad ogni variabile il valore che le compete.
- 2 - Partendo dalle parentesi più interne si sostituisce ogni operazione con il suo risultato fino ad ottenere o la costante **0** o la costante **1**.

Esempio:  $E(a,b,c) = a+(b.c)$  per  $a=0, b=1, c=0$

$$= 0+(1.0)$$

$$= 0+0$$

$$= 0$$

**N° di valutazioni** - Una espressione di n variabili può essere valutata in **2<sup>n</sup>** modi diversi.

## Espressioni e Funzioni

Le **2<sup>n</sup>** valutazioni di una espressione  $E(x_1, x_2, \dots, x_n)$  creano **2<sup>n</sup>** coppie  $x, z$   $\{x, z \mid x \in B^n, z \in B\}$

Esempio:  $E(a,b,c) = a+(b.c)$

	a	b	c	E
$E(0,0,0) = 0+(0.0) = 0$	0	0	0	0
$E(0,0,1) = 0+(0.1) = 0$	0	0	1	0
$E(0,1,0) = 0+(1.0) = 0$	0	1	0	0
$E(0,1,1) = 0+(1.1) = 1$	0	1	1	1
$E(1,0,0) = 1+(0.0) = 1$	1	0	0	1
$E(1,0,1) = 1+(0.1) = 1$	1	0	1	1
$E(1,1,0) = 1+(1.0) = 1$	1	1	0	1
$E(1,1,1) = 1+(1.1) = 1$	1	1	1	1

**T1)** Ogni espressione descrive una e una sola funzione completa.


## Espressioni e Schemi logici

**T2)** Ogni espressione descrive una struttura formata da gate connessi in serie e/o in parallelo.


- Per individuare lo schema descritto da una espressione:
- 1 - si parte dalle parentesi più interne e si traccia il simbolo del gate corrispondente all'operazione, collegandone gli ingressi ai segnali esterni;
  - 2 - si procede in modo analogo con le altre coppie di parentesi, considerando via via come ingressi dei nuovi gate anche le uscite di quelli già tracciati.

## Esempi


$$a + (b \cdot c)$$

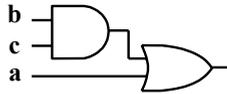


$$(((a)') + b) \cdot c'$$

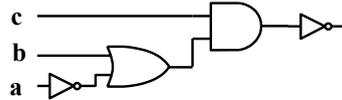

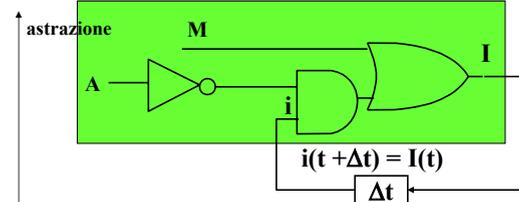N.B. - Lo schema logico di una espressione non può avere segnali in retroazione (l'uscita di ogni gate dipende da segnali d'ingresso e/o da uscite di gate disposti "a monte").




$$I = f(M, A, i) = M + A' \cdot i$$

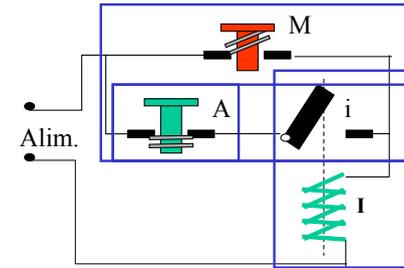


## Equivalenza tra espressioni

**Espressioni equivalenti** - Due espressioni  $E_1, E_2$  sono equivalenti, e si scrive  $E_1 = E_2$ , se e solo se descrivono la stessa funzione.

Funzioni di n variabili

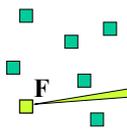

Espressioni di n variabili

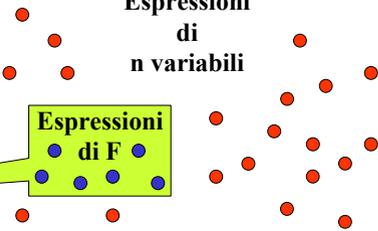

## Proprietà

T3) proprietà commutativa (+, ·, ↓, ↑, ⊕, ≡)

$$a * b = b * a$$

T4) proprietà associativa (+, ·, ⊕)

$$(a * b) * c = a * (b * c) = a * b * c$$

T5) complementi:


$$(x + y)' = x \downarrow y$$

$$(x \cdot y)' = x \uparrow y$$

$$(x \equiv y)' = x \oplus y$$




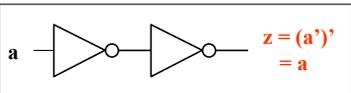
## Insiemi di gate (1)

**Insieme AND, OR, NOT** - Disponendo opportunamente in serie/parallelo soltanto questi tre tipi di gate è possibile ottenere il comportamento di tutti gli altri.





infatti:

a	a'	(a')'
0	1	0
1	0	1

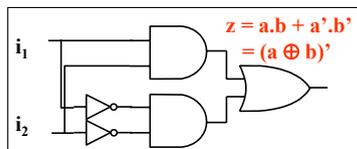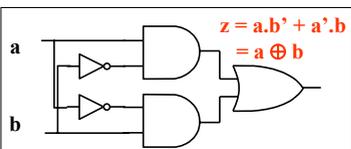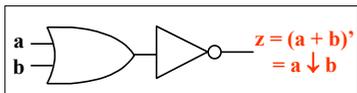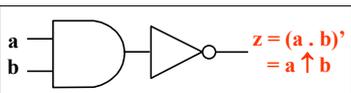

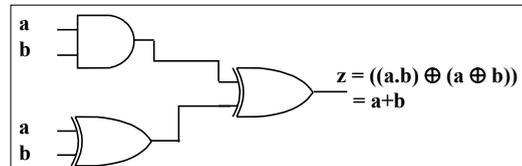
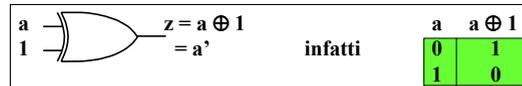
## Insiemi di gate (2)

**Insieme EX-OR, AND** - Disponendo opportunamente in serie/parallelo soltanto questi due tipi di gate è possibile ottenere il comportamento di tutti gli altri.


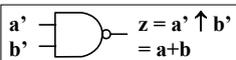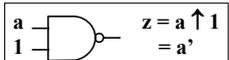
## Insiemi di gate (3)

**NAND** - Disponendo opportunamente in serie/parallelo solo questo tipo di gate è possibile ottenere il comportamento di tutti gli altri.



Dimostrazione  
per induzione  
perfetta →

a	b	a+b	a'.b'	a' ↑ b'
0	0	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	0	1

## Calcolo delle proposizioni

Assegnata una qualsiasi funzione di variabili binarie, è possibile descriverla con una espressione contenente solo le operazioni eseguite dai gate?

**Proposizione** - Frase o "vera" o "falsa", formata da affermazioni o "vere" o "false" unite dai connettivi o, e, non.


Sia **b** la proposizione "il bit **b** vale 1".

La frase "**F(x,y) vale 1 se o x vale 1 o y vale 1**"

- descrive la funzione "or"
- è equivalente alla proposizione "o x o y"
- (vera per 01,10,11 e falsa per 00)
- è equivalente all'espressione  $x + y$

"vero" → 1  
"falso" → 0  
"e" → .  
"o" → +  
"non" → '

## Sintesi di una delle implicazioni

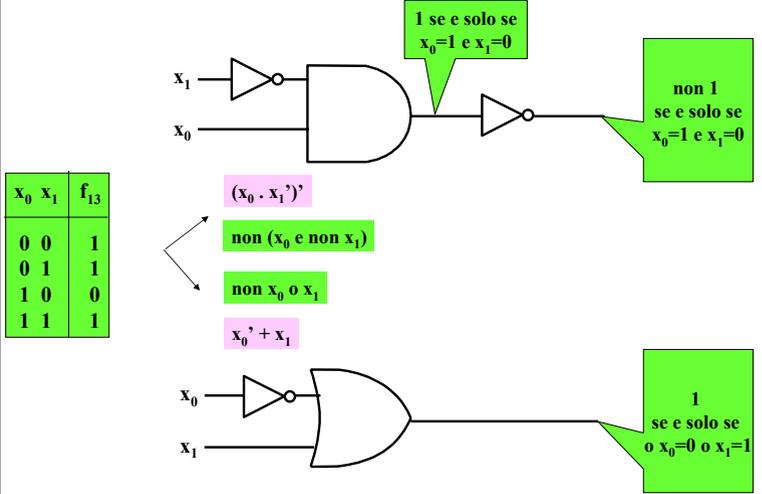


## Sintesi di un SELETTORE a due vie

A	$I_0$	$I_1$	U
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

o non A e  $I_0$  o A e  $I_1$

$$A' \cdot I_0 + A \cdot I_1$$

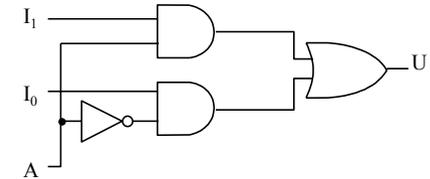

## Algebre binarie

**Algebra binaria** - Sistema matematico formato da un insieme di operatori definiti assiomaticamente ed atti a descrivere con una espressione ogni funzione di variabili binarie

Calcolo delle proposizioni  
 $\{\text{vero, falso}\} \{e, o, \text{non}\}$  G. Boole (1854)  
 tre operatori

**Algebra di commutazione**  
 $\{0, 1\} \{+, \cdot, '\}$  C. Shannon (1938)  
 tre operatori

Algebra del nand  $\{0, 1\} \{\uparrow\}$  un operatore

Algebra del nor  $\{0, 1\} \{\downarrow\}$  un operatore

Algebra lineare  $\{0, 1\} \{\oplus, \cdot\}$  due operatori

## Esercitazione N.5

- 1 – Valutazione di espressioni
- 2 – Uso dei diagrammi di Venn
- 3 – Individuazione di uno schema

## 4.2 Algebra di commutazione

## Algebra di commutazione

1) **Costanti:** 0, 1

2) **Operazioni:**

somma logica (+)    prodotto logico (.)    complementazione (')

3) **Postulati:**

$$0 + 0 = 0 \qquad 0 \cdot 0 = 0 \qquad 0' = 1$$

$$1 + 0 = 1 \qquad 1 \cdot 0 = 0 \qquad 1' = 0$$

$$0 + 1 = 1 \qquad 0 \cdot 1 = 0$$

$$1 + 1 = 1 \qquad 1 \cdot 1 = 1$$

4) **Variabili:** simboli sostituibili o con 0 o con 1

## Espressioni

5) **Espressione** - Stringa finita di **costanti, variabili, operatori e parentesi**, formata in accordo con le seguenti regole:

- 1) 0 e 1 sono espressioni
- 2) una **variabile** è una espressione
- 3) se A è un'espressione, lo è anche (A')
- 4) se A, B sono espressioni, lo sono anche (A+B), (A.B)


*Esempi:*

$$a'.b \qquad a+(b.c) \qquad (a+b)'$$

$$a + bc \qquad a'b + 0 + ab'$$

N.B - L'operazione di prodotto è prioritaria rispetto alla somma e non è obbligatorio racchiuderla tra parentesi. La notazione AB indica A.B

## Schemi logici e Espressioni

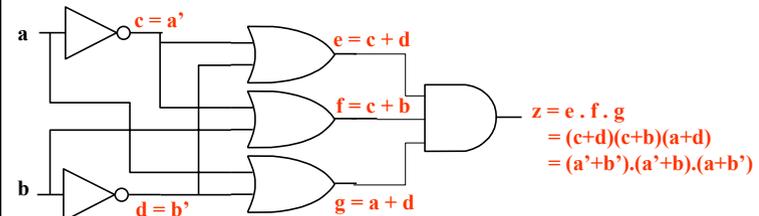

## Teoremi di equivalenza

## Equivalenze notevoli

### Proprietà della somma e del prodotto logico:

E1) <i>commutativa</i>	$x + y$	=	$y + x$
	$x \cdot y$	=	$y \cdot x$
E2) <i>associativa</i>	$(x + y) + z$	=	$x + y + z$
	$(x \cdot y) \cdot z$	=	$x \cdot y \cdot z$
E3) <i>distributiva</i>	$(x \cdot y) + (x \cdot z)$	=	$x \cdot (y + z)$
	$(x + y) \cdot (x + z)$	=	$x + (y \cdot z)$
E4) <i>idempotenza</i>	$x + x$	=	$x$
	$x \cdot x$	=	$x$
E5) <i>identità</i>	$x + 0$	=	$x$
	$x \cdot 1$	=	$x$
E6) <i>limite</i>	$x + 1$	=	$1$
	$x \cdot 0$	=	$0$

## Equivalenze notevoli

### Proprietà della complementazione:

E7) <i>involutione</i>	$(x')' = x$
E8) <i>limitazione</i>	$x + x' = 1$ $x \cdot x' = 0$
E9) <i>combinazione</i>	$xy + xy' = x$ $(x+y) \cdot (x+y') = x$
E10) <i>I<sup>a</sup> legge di De Morgan</i>	$(x + y)' = x' \cdot y'$
<i>II<sup>a</sup> legge di De Morgan</i>	$(x \cdot y)' = x' + y'$
E11) <i>consenso</i>	$xy + x'z + yz = xy + x'z$ $(x+y) \cdot (x'+z) \cdot (y+z) = (x+y) \cdot (x'+z)$

## Espressioni di funzioni incomplete

### ENCODER a 3 ingressi

$x_2$	$x_1$	$x_0$	$z_1$	$z_0$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
0	1	0	1	0
0	0	1	0	1

$x_2$	$x_1$	$x_0$	$z_1$	$z_0$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
0	1	0	1	0
0	0	1	0	1
1	1	0	-	-
1	0	1	-	-
0	1	1	-	-
1	1	1	-	-

N.B. le altre configurazioni sono per ipotesi impossibili

## Espressioni di funzioni incomplete

**Espressioni equivalenti di funzioni incomplete** - Espressioni che forniscono eguale valutazione limitatamente al dominio di una funzione incompleta sono dette **equivalenti**.

Espressioni per l'ENCODER:

$$z_1 = x_2 x_1' x_0' + x_2' x_1 x_0'$$

$$z_0 = x_2 x_1' x_0' + x_2' x_1' x_0$$



$$u_1 = x_2 + x_1$$

$$u_0 = x_2 + x_0$$



$x_2$	$x_1$	$x_0$	$z_1$	$u_1$	$z_0$	$u_0$
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1



## Espressioni canoniche

**T6) Espressione canonica SP (Somma di Prodotti)**

**I<sup>a</sup> forma canonica** - Ogni funzione di n variabili è descritta da una **somma di tanti prodotti** logici quante sono le configurazioni per cui vale 1. In ciascun prodotto, o **mintermine**, appare ogni variabile, in forma vera se nella configurazione corrispondente vale 1, in forma complementata se vale 0.

**T7) Espressione canonica PS (Prodotto di Somme)**

**II<sup>a</sup> forma canonica** - Ogni funzione di n variabili è descritta da un **prodotto di tante somme** logiche quante sono le configurazioni per cui vale 0. In ciascuna somma, o **maxtermine**, appare ogni variabile, in forma vera se nella configurazione corrispondente vale 0, in forma complementata se vale 1.

## Espressioni canoniche della funzione “a implica b”

a	b	a→b
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

**II<sup>a</sup> forma canonica:**

$$F(a,b) = a' + b$$

**I<sup>a</sup> forma canonica:**

$$F(a,b) = a' \cdot b' + a' \cdot b + a \cdot b$$

Verifica della equivalenza per manipolazione algebrica:

$$F(a,b) = a' \cdot b' + a' \cdot b + a \cdot b$$

$$= a' \cdot (b' + b) + a \cdot b$$

$$= a' \cdot 1 + a \cdot b$$

$$= a' + a \cdot b$$

$$= a' + a \cdot b + a' \cdot b$$

$$= a' + b$$

**E3**

**E8**


**E5**

**una parte è inclusa nel tutto**

**E3, E8, E5**

## Sintesi canonica del EX-OR

$x_0$	$x_1$	$x_0 \oplus x_1$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

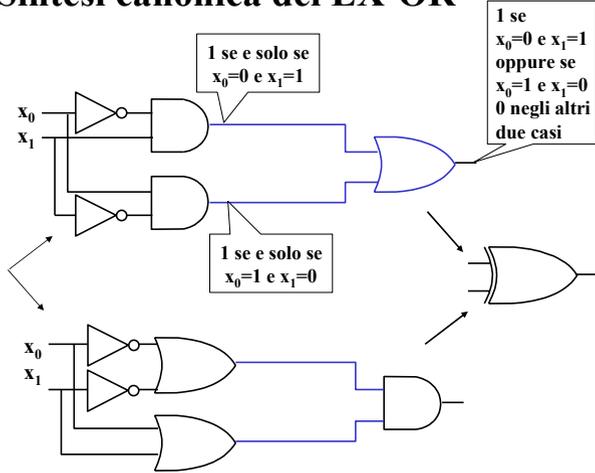


## Sintesi di un ENCODER a tre ingressi

$x_2$	$x_1$	$x_0$	$z_1$	$z_0$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
0	1	0	1	0
0	0	1	0	1

N.B. le altre configurazioni sono per ipotesi impossibili

$$z_1 = x_2 x_1' x_0' + x_2' x_1 x_0'$$


$$z_0 = x_2 x_1' x_0' + x_2' x_1' x_0$$

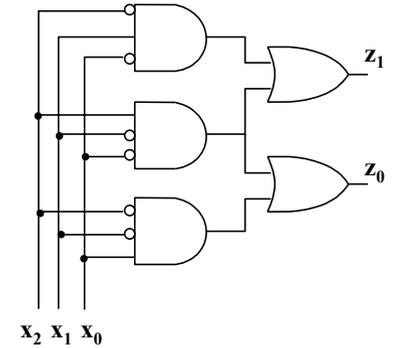

## Sintesi canonica del Full Adder

$$S = r'.a'.b + r'.a.b' + r.a'.b' + r.a.b$$


$$R = r'.a.b + r.a'.b + r.a.b' + r.a.b$$

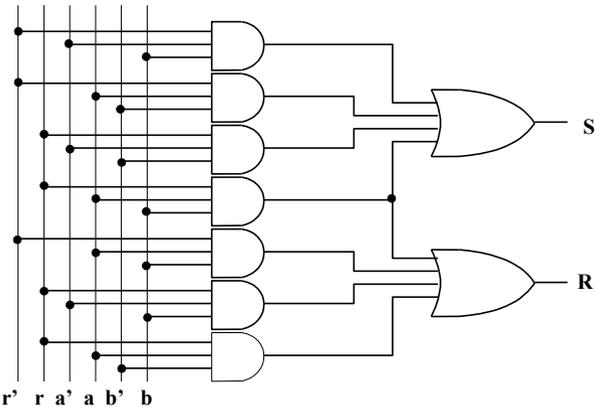

## Sintesi del trascodificatore da binario a 1 su N

Esempio: Trascodifica 2:4

B	A	$U_0$	$U_1$	$U_2$	$U_3$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

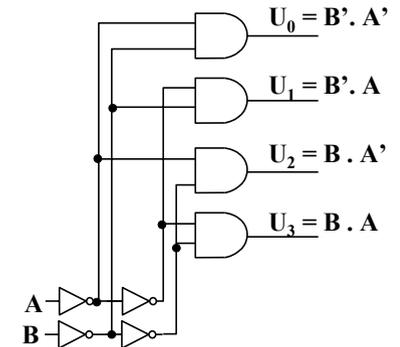

## Manipolazione algebrica

A	I <sub>0</sub>	I <sub>1</sub>	U
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

1<sup>a</sup> forma canonica:

$$U = A' \cdot I_0 \cdot I_1' + A' \cdot I_0 \cdot I_1 + A \cdot I_0' \cdot I_1 + A \cdot I_0 \cdot I_1$$


4 AND a 3 ingressi e 1 OR a 4 ingressi

forme equivalenti ottenute per "manipolazione":

$$= A' \cdot I_0 \cdot (I_1' + I_1) + A \cdot (I_0' + I_0) \cdot I_1$$

$$= A' \cdot I_0 \cdot 1 + A \cdot 1 \cdot I_1$$


$$= A' \cdot I_0 + A \cdot I_1$$

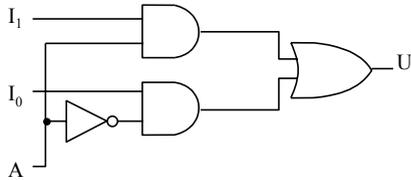
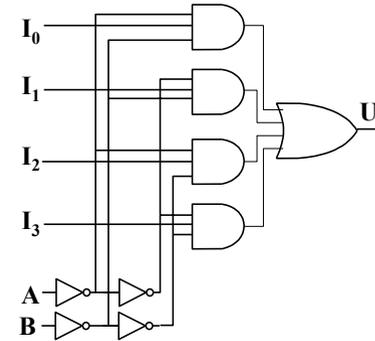
## Il Selettore a quattro vie

MUX a 4 vie (espressione SP)

$$U = A_1' \cdot A_0' \cdot I_0 + A_1' \cdot A_0 \cdot I_1 + A_1 \cdot A_0' \cdot I_2 + A_1 \cdot A_0 \cdot I_3$$



Notazioni  
simboliche

## Notazioni simboliche per le espressioni canoniche

i	r a b	R	S
0	000	0	0
1	001	0	1
2	010	0	1
3	011	1	0
4	100	0	1
5	101	1	0
6	110	1	0
7	111	1	1

$$S(r,a,b) = \Sigma_3 m(1,2,4,7)$$


$$S(r,a,b) = \Pi_3 M(0,3,5,6)$$

$$R(r,a,b) = \Sigma_3 m(3,5,6,7)$$

$$R(r,a,b) = \Pi_3 M(0,1,2,4)$$

- **m(i)** : mintermine di n bit che assume il valore 1 solo per la n-pla di valori delle variabili corrispondente all'indice i
- **M(i)** : maxtermine di n bit che assume il valore 0 solo per la n-pla di valori delle variabili corrispondente all'indice i


## Decoder 3:8

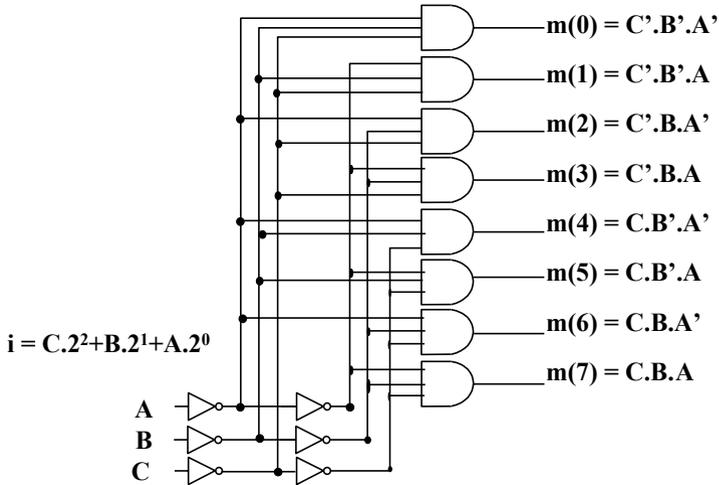

## Sintesi del Full Adder con Decoder e Or

$$S = \sum_3 m(1,2,4,7)$$

$$R = \sum_3 m(3,5,6,7)$$

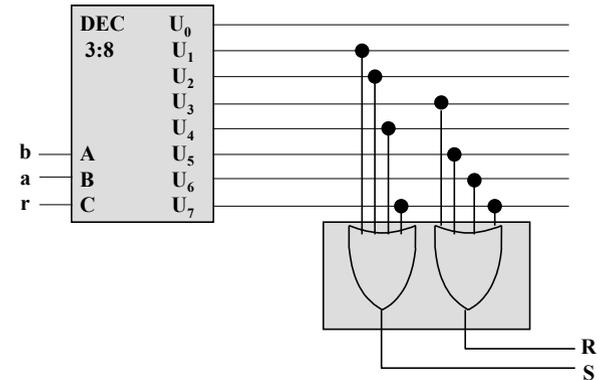

**Espressioni  
generali**

## Teoremi di espansione (o di Shannon)

$$T8) E(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n) = x_n' \cdot E(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, 0) + x_n \cdot E(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, 1)$$

$$T9) E(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n) = (x_n + E(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, 0)) \cdot (x_n' + E(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, 1))$$


*Esempio:*

$$E = x_1 + x_2 x_3'$$


$$= x_1' \cdot (0 + x_2 x_3') + x_1 \cdot (1 + x_2 x_3')$$

$$= (x_1 + (0 + x_2 x_3')) \cdot (x_1' + (1 + x_2 x_3'))$$

## Mux e teoremi di espansione

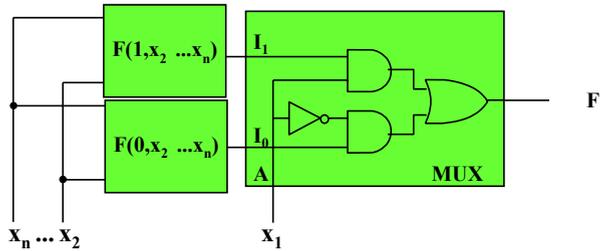

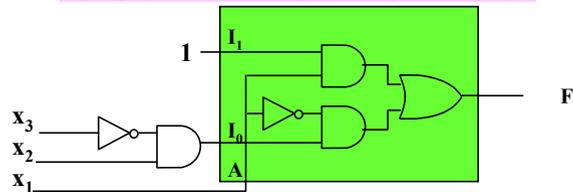Esempio :  $x_1 + x_2 x_3' = x_1' (0 + x_2 x_3') + x_1 (1 + x_2 x_3')$



## Applicazione iterata dei teoremi di espansione

$$\begin{aligned}
 E(x_1 x_2 x_3) &= x_1 + x_2 x_3' \\
 &= x_1' (0 + x_2 x_3') + x_1 (1 + x_2 x_3') \\
 &= x_1' x_2' (0 + 0.x_3') + x_1' x_2 (0 + 1.x_3') + x_1 x_2' (1 + 0.x_3') + x_1 x_2 (1 + 1.x_3') \\
 &= x_1' x_2' x_3' (0 + 0.0) + x_1' x_2' x_3 (0 + 0.1) + x_1' x_2 x_3' (0 + 1.0) + x_1' x_2 x_3 (0 + 1.1) \\
 &\quad + x_1 x_2' x_3' (1 + 0.0) + x_1 x_2' x_3 (1 + 0.1) + x_1 x_2 x_3' (1 + 1.0) + x_1 x_2 x_3 (1 + 1.1) \\
 &= m(0).E(0) + m(1).E(1) + m(2).E(2) + m(3).E(3) + m(4).E(4) + m(5).E(5) + m(6).E(6) + m(7).E(7)
 \end{aligned}$$

## Espressioni generali

T10 e T11)- Ogni funzione è descritta da una espressione in cui compaiono o tutti i mintermini o tutti i maxtermini:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=0}^{2^n-1} m(i) \cdot F(i) \quad (\text{SP})$$

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=0}^{2^n-1} (M(i) + F(i)) \quad (\text{PS})$$

### Caso SP


$m(i)$  : mintermine di n bit  
 $F(i)$ : valore dalla funzione per la n-pla di valori delle variabili per cui  $m(i)=1$

### Caso PS

$M(i)$  : maxtermini di n bit  
 $F(i)$ : valore dalla funzione per la n-pla di valori delle variabili per cui  $M(i)=0$

## Sintesi di un full-adder con MUX

a	b	r	S	R
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

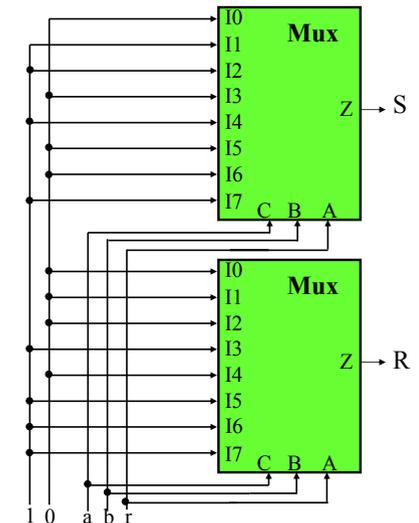

## Esercitazione N.6

1 – Individuazione dei mintermi

2 – Uso dei multiplexer

3 – Analisi di uno schema

## 4.3 Famiglie logiche

## Famiglie di circuiti logici integrati

Tutti i gate !!!  
Moltissime reti di gate!!!

Livello logico

Livello fisico

## Full Adder con AND, OR e EX-OR

$$S = r'. a'. b + r'. a. b' + r. a'. b' + r. a. b$$
$$R = r'. a. b + r. a'. b + r. a. b' + r. a. b$$

manipolazione algebrica:


$$S = r'. (a'. b + a. b') + r. (a'. b' + a. b)$$

$$S = r'. (a \oplus b) + r. (a \oplus b)'$$


$$S = r \oplus (a \oplus b)$$

$$R = (r' + r). a. b + r. (a'. b + a. b')$$

$$R = a. b + r. (a \oplus b)$$

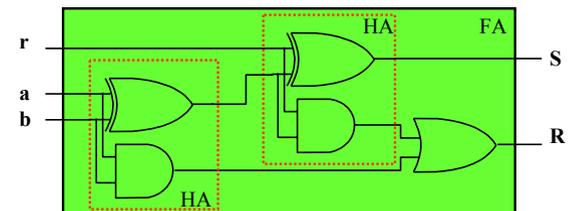

## Famiglie di gate (TTL SSI -1968/74)

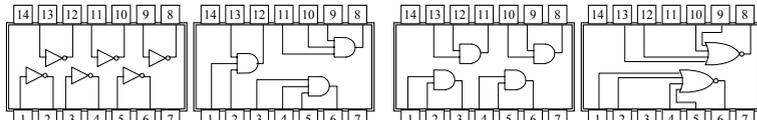


SN7404

SN7411

SN7408

SN7423

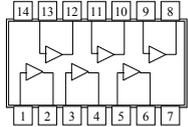


SN7407


### Famiglia di circuiti logici:

- alimentazione e consumo
- segnali e soglie
- fan-out (n° max. di ingressi collegabili all'uscita)
- velocità di commutazione


.....

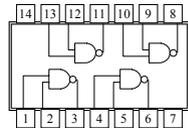

SN7400

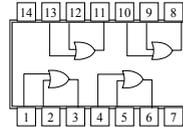

SN7432

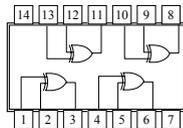


SN7498

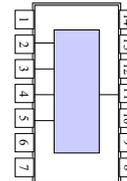
## Circuiti combinatori MSI e LSI

Sono disponibili come parti elementari anche reti di gate particolarmente utili per il progettista logico:


*Si consiglia di visitare il sito di un Costruttore (ad es. [www.ti.com](http://www.ti.com)) !*




Full adder

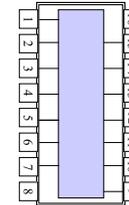

Decoder Multiplexer

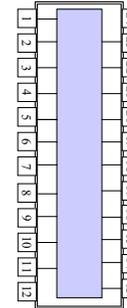


Aritmetica Registro

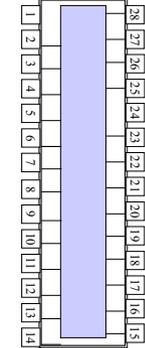

Trascodifica ...  $\mu$ P Buffer RAM

## Fan-in e fan-out


## Buffer e Not

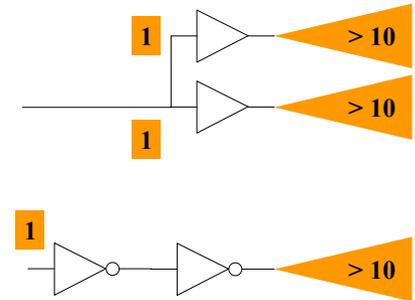

## And e Or: proprietà associativa



Gate con un massimo di otto ingressi

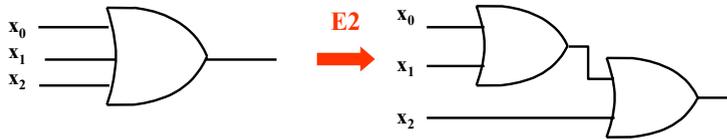

## Parità con EX-OR (1)




$$P = b_0 \oplus b_1 \oplus b_2 \oplus b_3 \oplus \dots \oplus b_7$$


N.B. L'operazione di somma modulo due è associativa

$$P = ((b_0 \oplus b_1) \oplus (b_2 \oplus b_3)) \oplus (\dots \oplus b_7)$$

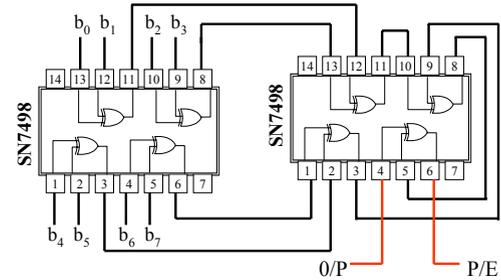
$$E = P \oplus (((b_0 \oplus b_1) \oplus (b_2 \oplus b_3)) \oplus (\dots \oplus b_7))$$



## Parità con EX-OR (2)

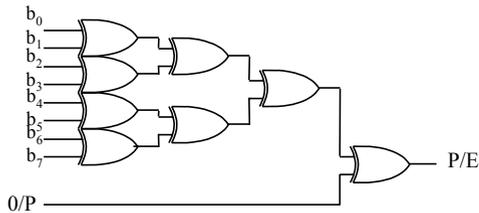


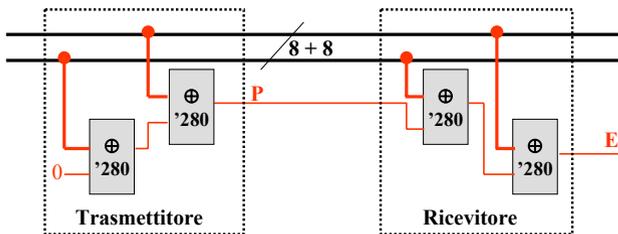Generazione parità e rilevazione errori singoli su dati da due byte:


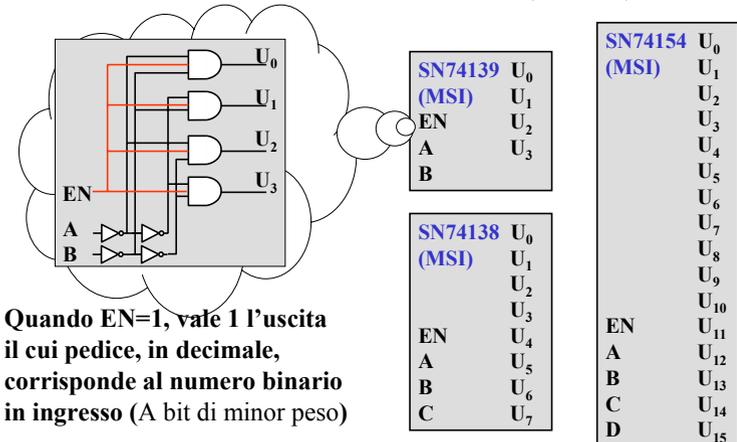
## Il circuito integrato DECODER


**Decoder** o Rete di decodifica - Rete logica combinatoria che realizza i 2<sup>n</sup> distinti mintermini di n variabili (n = 2,3,4)



Quando EN=1, vale l'uscita il cui pedice, in decimale, corrisponde al numero binario in ingresso (A bit di minor peso)



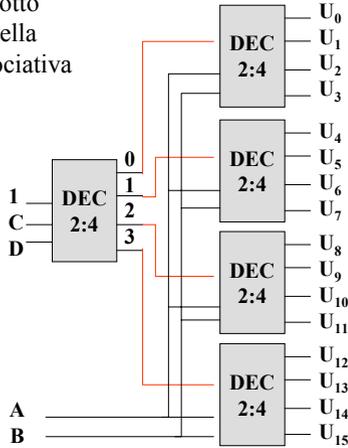
## Composizione modulare di un Decoder 4:16

N.B. - Il prodotto logico gode della proprietà associativa




## I Multiplexer


A, B, C, D bit d'indirizzo  
 $I_i$  via o bit di programmazione

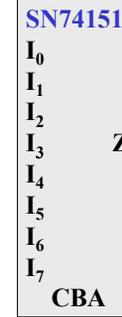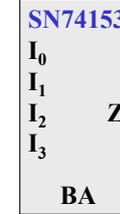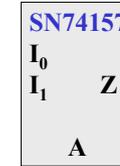

SN74150

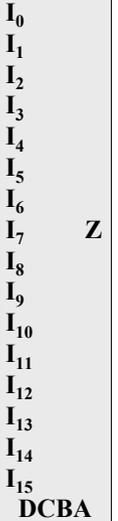
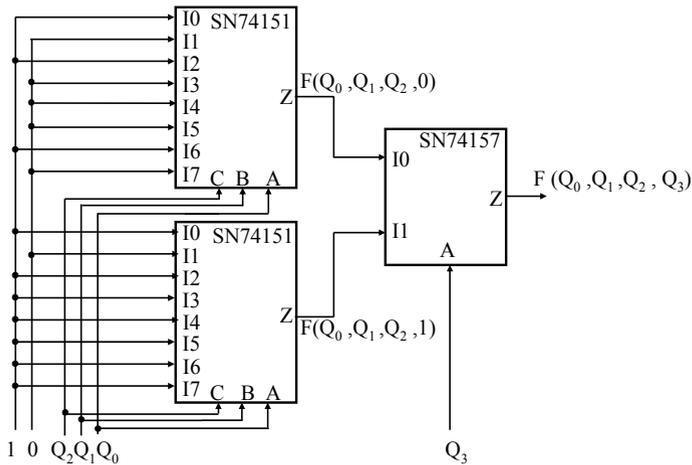
## Sintesi a MUX di funzioni di 4 variabili




## Sintesi con MUX a n-1 bit d'indirizzo

$Q_3$	$Q_2 Q_1 Q_0$	000	001	010	011	100	101	110	111
0		1	0	1	0	0	0	1	0
1		1	0	0	1	1	1	0	1



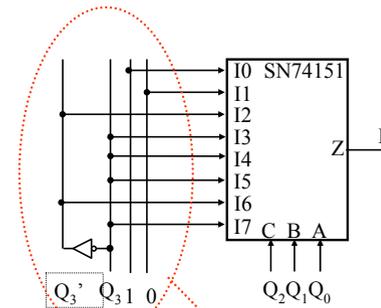
- $F(0,0,0, Q_3) = 1$
- $F(0,0,1, Q_3) = 0$
- $F(0,1,0, Q_3) = Q_3$
- $F(0,1,1, Q_3) = Q_3$
- $F(1,0,0, Q_3) = Q_3$
- $F(1,0,1, Q_3) = Q_3$
- $F(1,1,0, Q_3) = Q_3$
- $F(1,1,1, Q_3) = Q_3$




genera le 4 funzioni di una variabile!

## Tempo di propagazione
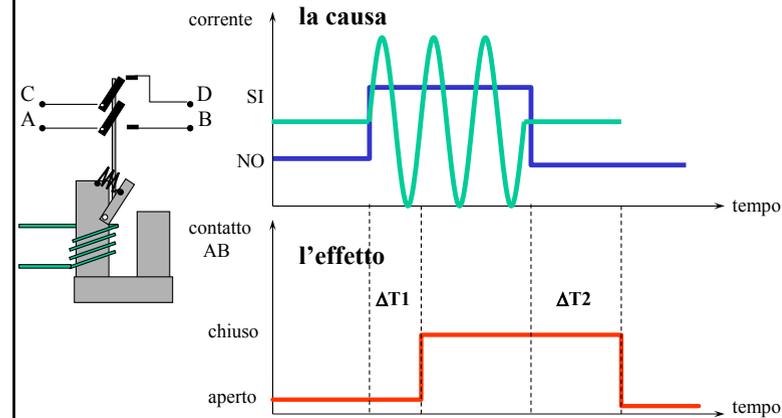
## Tempo di propagazione: il fenomeno del ritardo nel relè



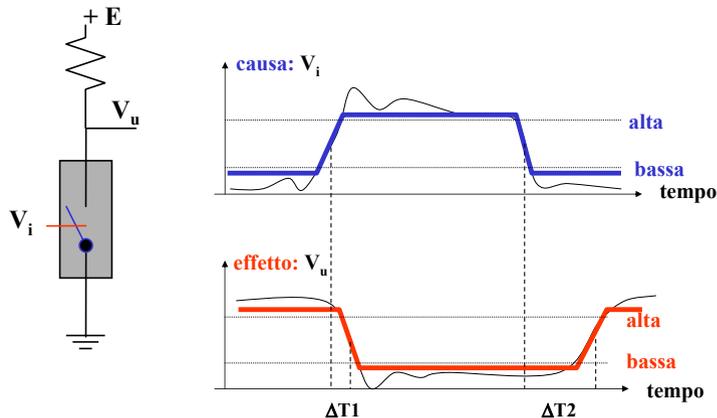
## Velocità di commutazione: il ritardo del Not elettronico



## Il ritardo sui fronti

- Il ritardo sui fronti di salita ( $\tau_{LH}$ ) e di discesa ( $\tau_{HL}$ ) è presente in ogni tipo di gate e varia in modo notevole da dispositivo a dispositivo.
- A causa della marcata differenza dei due valori, la durata di una situazione H o L in ingresso ad un gate è diversa dalla corrispondente situazione in uscita.
- A causa della “inerzia” del gate, un segnale di ingresso “impulsivo” e “troppo stretto” può non essere avvertito in uscita.

## Un modello più realistico per il gate

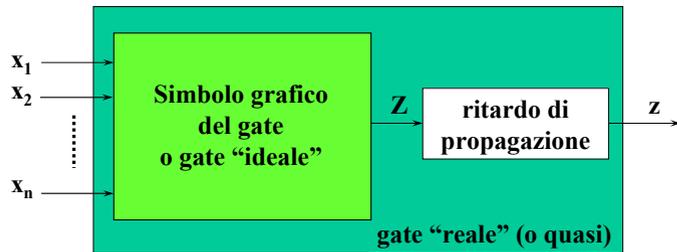

$$Z = F(x_1, x_2, \dots, x_n)$$


$$z(t) = Z(t - t_p)$$

N.B. - I Costruttori di famiglie logiche forniscono i valori *minimo*, *nominale* e *massimo* di  $t_p$


## Il ritardo di propagazione

**ritardo di propagazione:  $t_p = \max(\tau_{LH}, \tau_{HL})$**

- Ritardo puro

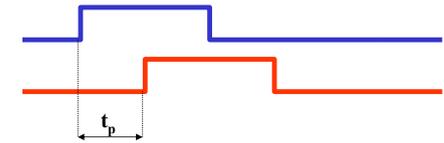

- Ritardo inerziale

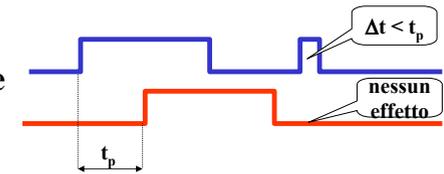


Il modello del ritardo inerziale è il più vicino alla realtà.  
Il ritardo puro (o matematico) è però più facile da simulare.

## Comportamento in transitorio

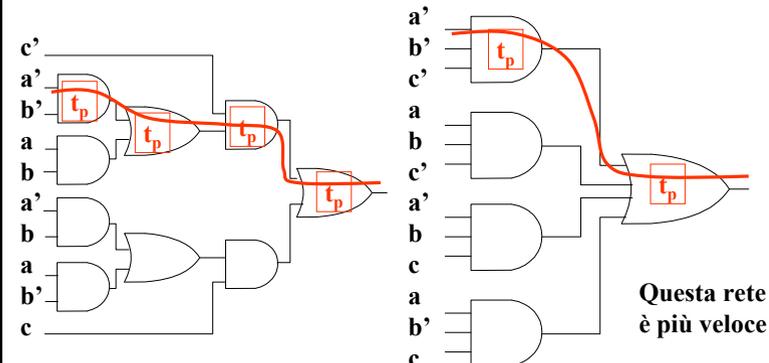
## Velocità e lunghezza dei percorsi

$$(a'.b'+a.b).c'+(a'.b+a.b').c = a'.b'.c' + a.b.c' + a'.b.c + a.b'.c$$



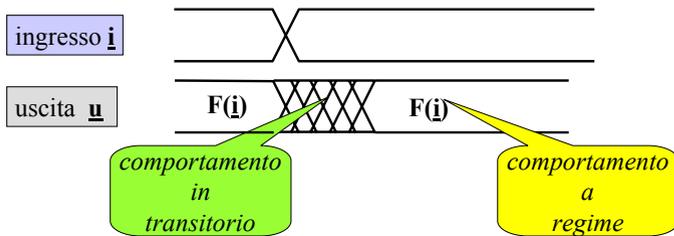
## Comportamento *a regime* e *in transitorio* dei circuiti combinatori

I nuovi valori dei segnali di ingresso di una rete combinatoria devono propagarsi all'interno della struttura prima di riuscire ad imporre al segnale d'uscita il valore che ad essi deve corrispondere. Ciò determina un comportamento in transitorio, che in generale sarà diverso da quello a regime.


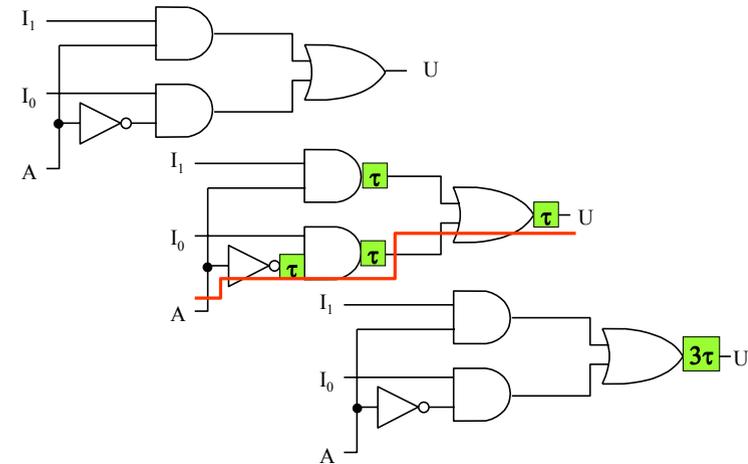
## Stima della durata del transitorio (metodo del *caso peggiore*)



## Ritardi dei MUX


SN54150, SN54151A, SN74150, SN74151A  
DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS

switching characteristics,  $V_{CC} = 5V$ ,  $T_A = 25^\circ C$


PARAMETER*	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	TEST CONDITIONS	'150			'151A			UNIT
				MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
$t_{PLH}$	A, B, or C (4 levels)	Y	$C_L = 15 pF$ , $R_L = 400 \Omega$ , See Note 4.				25	38		ns
$t_{PHL}$	A, B, C, or D (3 levels)	W		23	33		17	26		ns
$t_{PLH}$	Strobe $\bar{G}$	Y					21	33		ns
$t_{PHL}$	Strobe $\bar{G}$	W					22	33		ns
$t_{PLH}$	D0 thru D7	Y					15.5	24		ns
$t_{PHL}$	D0 thru D7	W					21	30		ns
$t_{PLH}$	E0 thru E15, or D0 thru D7	Y					13	20		ns
$t_{PHL}$	E0 thru E15, or D0 thru D7	W					18	27		ns
$t_{PLH}$							8	14		ns
$t_{PHL}$							8	14		ns

\* $t_{PLH}$  = propagation delay time, low-to-high-level output  
\* $t_{PHL}$  = propagation delay time, high-to-low-level output  
NOTE 4: Load circuits and voltage waveforms are shown in Section 1.


## Tipi di transitorio: il ritardo

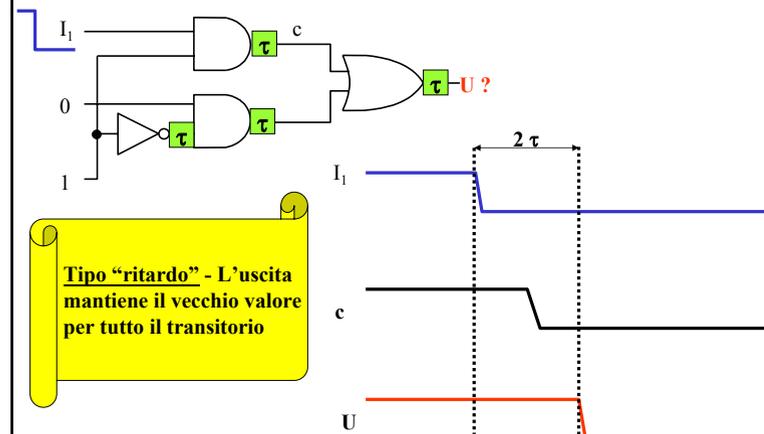

## Tipi di transitorio: l'alea statica

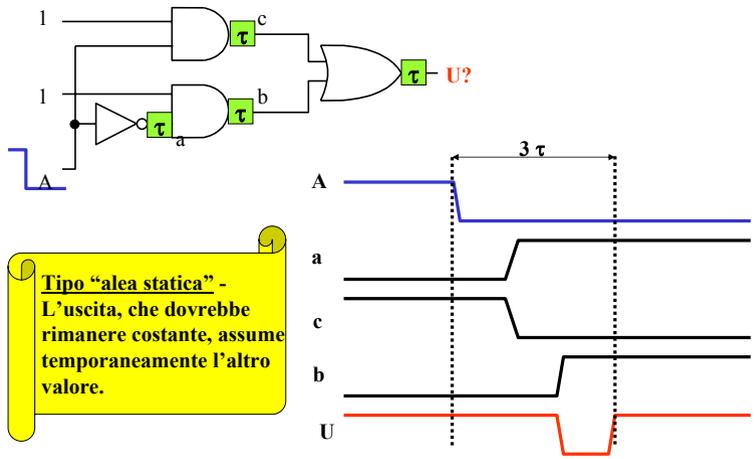


## Tipi di transitorio: l'alea dinamica

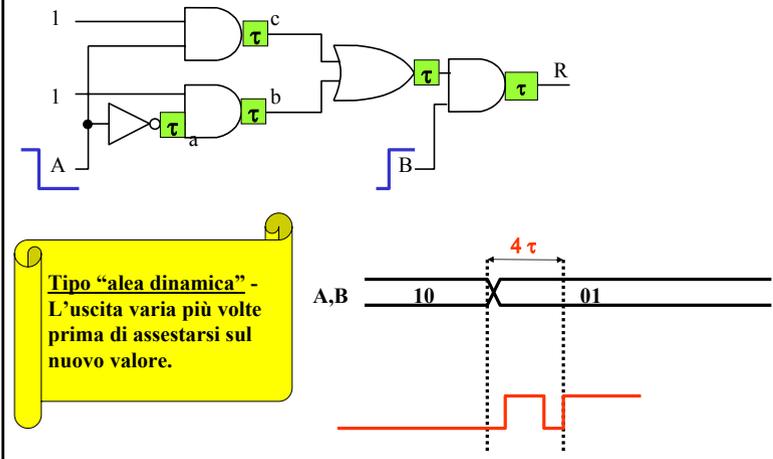

**Retroazione**
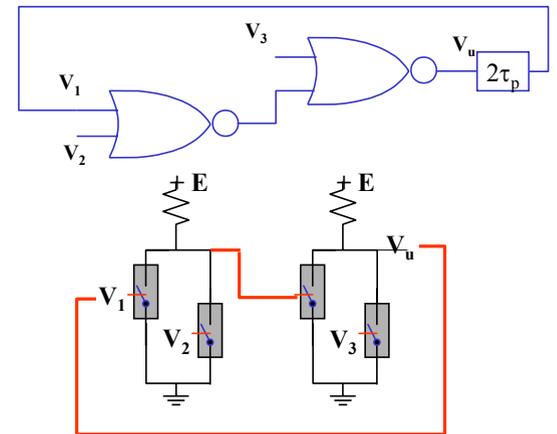
## Rete ideale, ritardo e retroazione

$$V_u = V_3 \downarrow (V_1 \downarrow V_2) \quad V_1(t + 2\tau_p) = V_u(t)$$



## Descrizione della retroazione

Livello fisico

Livello logico

Segnale in retroazione

Variabile dipendente

**Y**

Variabile indipendente

**y**

## Latch SR a NOR

$$Q = R \downarrow (q \downarrow S)$$

$$Q = (R + (q + S)')'$$


$$Q = R' \cdot (q + S)$$

$V_2 = V_3 = 1$  vietato !  
Pongo  $S = V_2$   
 $R = V_3$   
 $Q = V_u$

$$V_u = V_3 \downarrow (V_1 \downarrow V_2)$$

		S, R			
q		00	01	11	10
0	0	0	0	-	1
1	1	1	0	-	1

**Q**

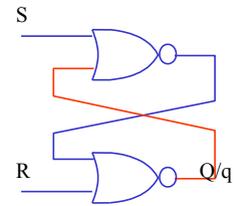

## Latch SR a NAND

S'R'	Q
01	1
10	0
11	q

		S R			
q		00	01	11	10
0	0,1	0,1	1,1	1,1	
1	1,0	0,1	1,1	1,0	


**Q**

analisi


$$Q = S' \uparrow (q \uparrow R')$$

$$Q = (S' \cdot (q \cdot R'))'$$


$$Q = S + q \cdot R'$$

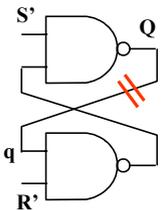

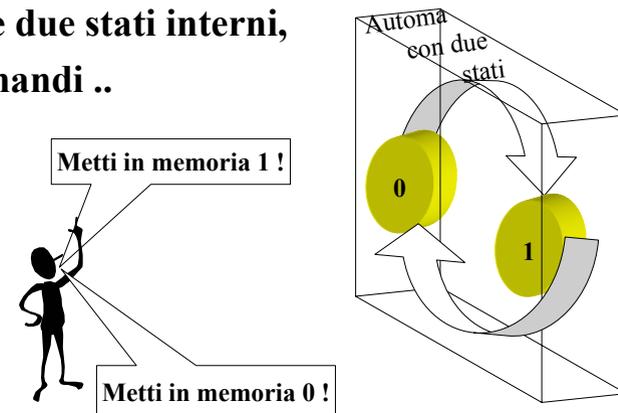
La memorizzazione di un bit  
richiede due stati interni,  
due comandi ..



... e un po' di fatica !

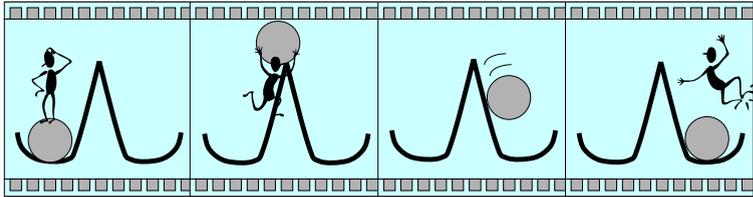

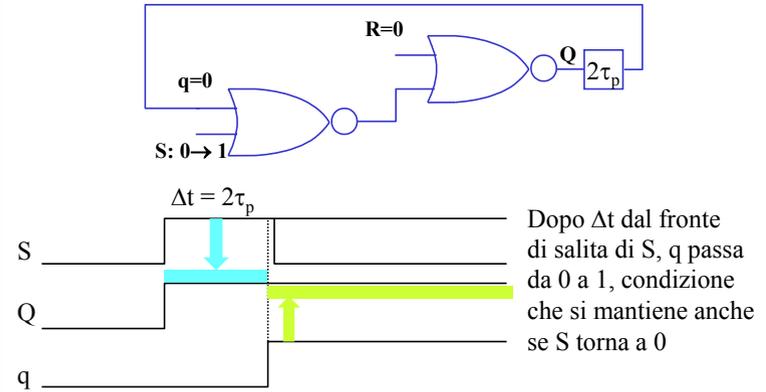Cosa occorre per scrivere un 1 (o uno 0)?



La durata minima di un comando di set/reset è spesso indicata con la denominazione di *tempo di set-up* del latch

SN54279, SN54LS279A, SN74279, SN74LS279A  
QUADRUPLE S-R LATCHES

SDLS033 – DECEMBER 1983 – REVISED MARCH 1988

recommended operating conditions


	SN54279			SN74279			UNIT
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
$V_{CC}$ Supply voltage	4.5	5	5.5	4.75	5	5.25	V
$V_{IH}$ High-level input voltage	2			2			V
$V_{IL}$ Low-level input voltage		0.8			0.8		V
$I_{OH}$ High-level output current		-0.8			-0.8		mA
$I_{OL}$ Low-level output current		16			16		mA
$t_{sw}$ Pulse duration, low	20			20			ns
$T_A$ Operating free-air temperature	-95	125		0	70		$^{\circ}$ C

switching characteristics,  $V_{CC} = 5\text{ V}$ ,  $T_A = 25^{\circ}\text{C}$  (see note 3)

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
$t_{PLH}$	S	Q	$R_L = 400\ \Omega$ , $C_L = 15\text{ pF}$		12	22	ns
$t_{PHL}$	S	Q		9	15		
$t_{PHL}$	R	Q		15	27		ns


NOTE 3: Load circuits and voltage waveforms are shown in Section 1.

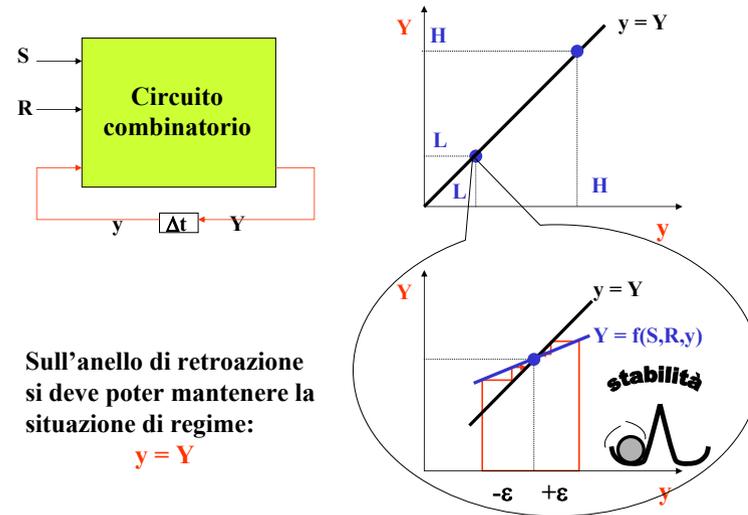Cosa occorre per mantenere un 1 (o uno 0)?




$$Y=f(S,R,y):$$

caratteristica in “catena chiusa”

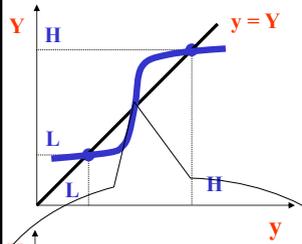

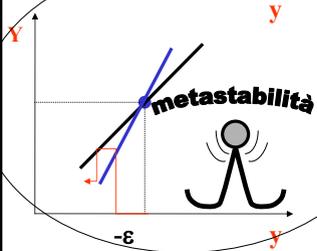Due tratti di “**saturazione**”  
(pendenza minore di 1)  
connessi da un tratto con  
“**alto guadagno**”  
(pendenza maggiore di 1):  
3 intersezioni !



Per chiudere la retroazione occorre  
una **amplificazione** del segnale ed un  
comando “**energico**”.

Se l’impulso di set/reset ha durata  
inferiore al tempo di set-up il latch  
può andare in metastabilità.

**Valore attuale?? E futuro ??**