

Capitolo 7


Reti sincrone





7.1 – Elaborazione sincrona
 7.2 - Analisi e Sintesi
 7.3 – Registri e Contatori




7.1

**Elaborazione
sincrona**

Esigenze e vincoli

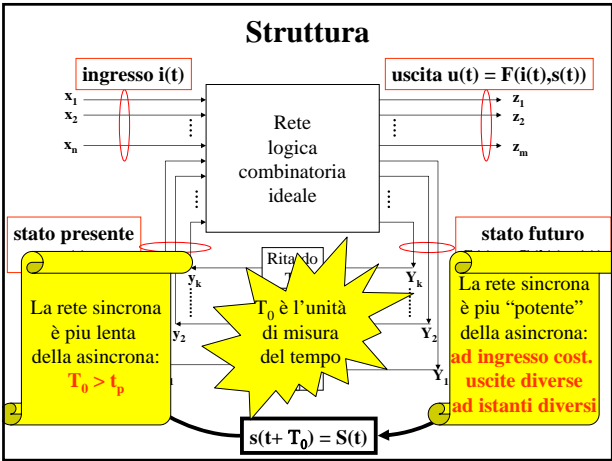


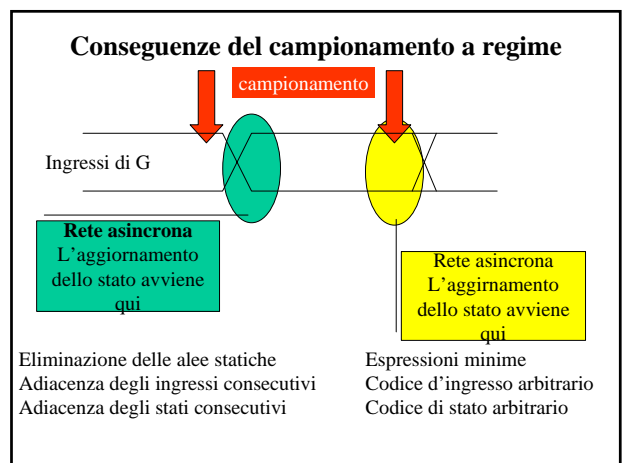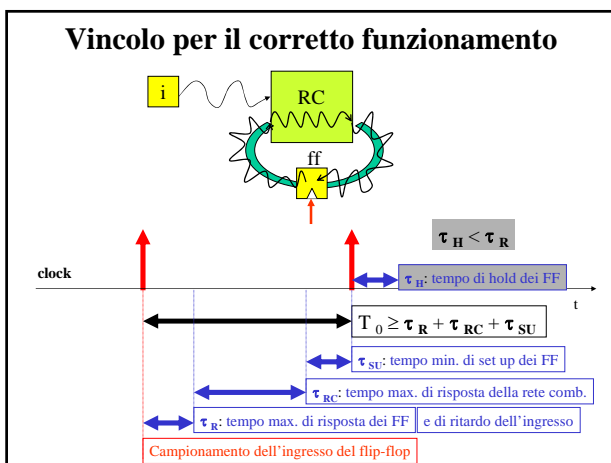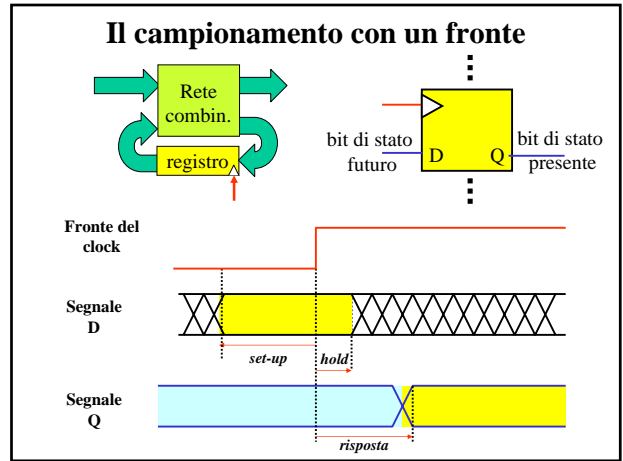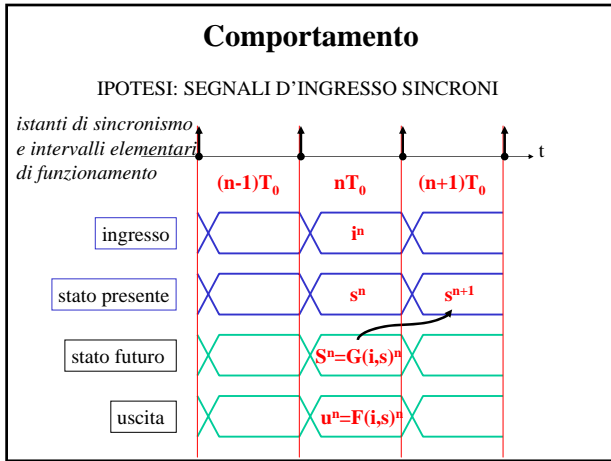

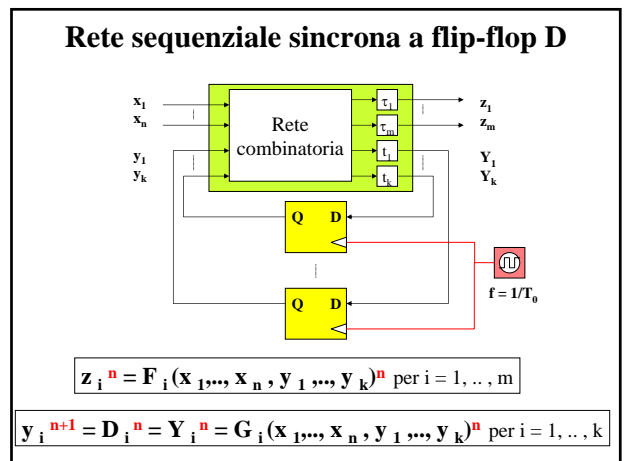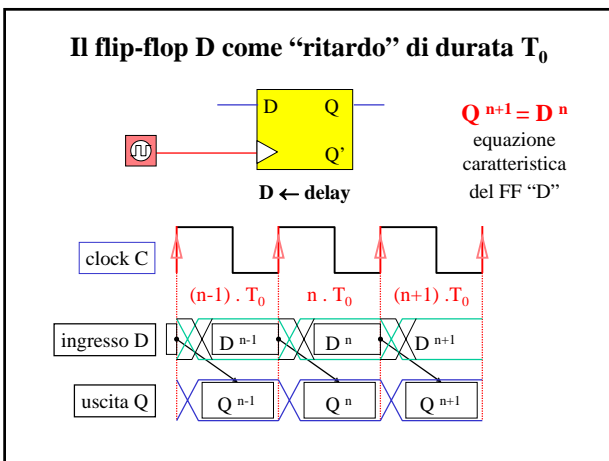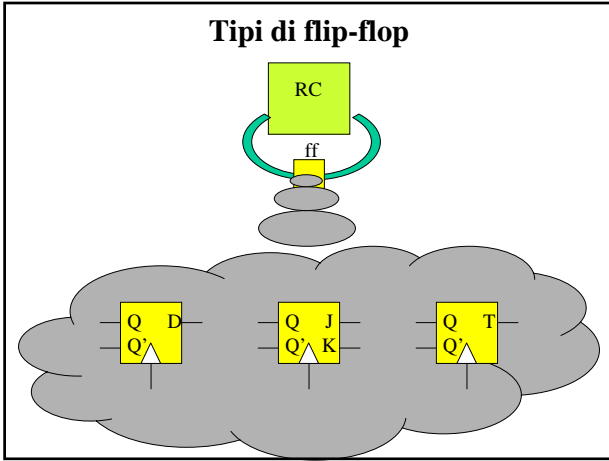

Il flip-flop JK

Il flip-flop JK

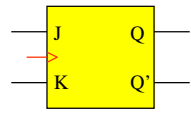


	J ⁿ	K ⁿ	Q ⁿ	Q ⁿ⁺¹
hold	0	0	0	0
	0	0	1	1
set	1	0	0	1
	1	0	1	1
reset	0	1	0	0
	0	1	1	0
toggle	1	1	0	1
	1	1	1	0

$Q^{n+1} = (J \cdot Q' + K' \cdot Q)^n$

Q ⁿ	J ⁿ K ⁿ			
	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1

Qⁿ⁺¹

Rete sequenziale sincrona a flip-flop JK

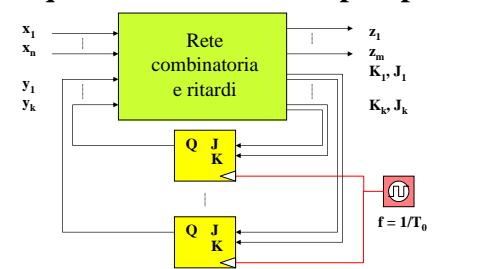


$z_i^n = F_i(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_k)^n$ per $i = 1, \dots, m$

$y_i^{n+1} = (J_i \cdot y_i' + K_i' \cdot y_i)^n$ per $i = 1, \dots, k$
 con $J_i^n = J_i(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_k)^n$
 $K_i^n = K_i(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_k)^n$

$f = 1/T_0$


Il flip-flop JK (struttura con ff D)

$Q^{n+1} = (J \cdot Q' + K' \cdot Q)^n$

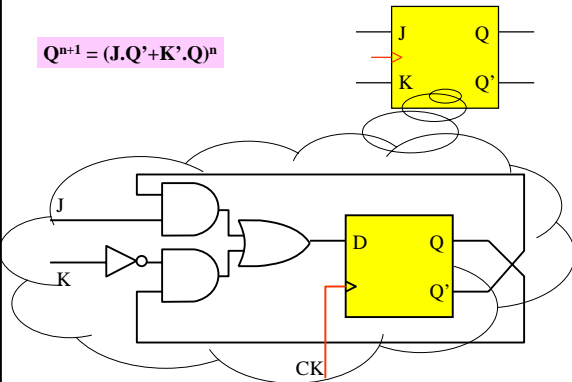

CK

Dal ff JK al ff D

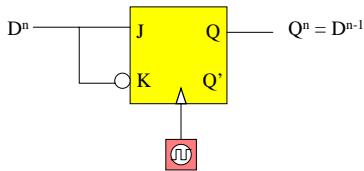

$$Q^{n+1} = (J \cdot Q' + K' \cdot Q)^n$$

Pongo $J=D$ e $K=D'$


$$Q^{n+1} = (D \cdot Q' + D \cdot Q)^n$$

$$Q^{n+1} = D^n$$


Il flip-flop T

Sintesi del flip-flop di tipo T (con ff D)

 Comportamento: l'uscita Z commuta di valore al termine di ogni intervallo in cui si verifica $T = 1$.




$s^n \backslash T^n$	0	1
α	$\alpha, 0$	$\beta, 0$
β	$\beta, 1$	$\alpha, 1$

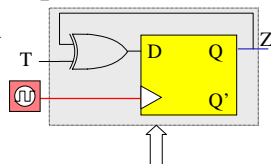

Equazione caratteristica:
 $Q^{n+1} = (T \oplus Q)^n$

$Q^n \backslash T^n$	0	1
0	0,0	1,0
1	1,1	0,1

Dal flip-flop T al flip-flop D

 

$$Q^{n+1} = (T \oplus Q)^n$$


Pongo $T = D \oplus Q$

$$Q^{n+1} = ((D \oplus Q) \oplus Q)^n$$


$$Q^{n+1} = D^n$$

Dal flip-flop T al JK e viceversa

 Equazione caratteristica:
 $Q^{n+1} = (J.Q' + K'.Q)^n$
Pongo $J = K = T$
 $Q^{n+1} = (T \oplus Q)^n$



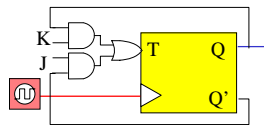Equazione caratteristica:
 $Q^{n+1} = (T.Q' + T'.Q)^n$
Pongo $T = J.Q' + K.Q$
 $Q^{n+1} = (J.Q' + K'.Q)^n$



Il procedimento di sintesi

- Il procedimento di sintesi di una rete sequenziale sincrona è formato da 5 passi e consente di dedurre lo schema logico dalle specifiche di comportamento:
- 1: comprensione delle specifiche
 - 2: individuazione del grafo degli stati,
 - 3: definizione della tabella di flusso,
 - 4: codifica degli stati e definizione della tabella delle transizioni,
 - 5: scelta dei flip-flop e sintesi della parte combinatoria,

③ Tabella di flusso di M_1

stato	x	
	0	1
A	A,0	B,0
B	A,0	C,0
C	A,0	D,1
D	A,0	D,1

N.B. In una rete sequenziale sincrona ogni stato resta presente per almeno un periodo di clock, ogni cambiamento di ingresso avviene all'inizio di tali intervalli ed ogni transizione si verifica al termine. La stabilità dello stato presente non è una condizione necessaria dopo una variazione di ingresso. E' proprio la assenza di questo vincolo che consente di specificare comportamenti di tipo 2 o di tipo 3.

4- codifica degli stati e t.d.t.

	x^n	
	0	1
$y_1^n y_2^n$		
A: 00	00,0	10,0
B: 10	00,0	11,0
C: 11	00,0	01,1
D: 01	00,0	01,1

$y_1^{n+1} y_2^{n+1}, z^n$


Codifica degli stati - In una rete sequenziale sincrona la codifica degli stati è **arbitraria** ($2^n \geq M$, naturalmente!). Il campionamento a regime dei segnali di stato elimina infatti a priori il problema di errate interpretazioni causate dal loro iniziale disallineamento.

Tabelle delle transizioni di $M1, M3, M2$


M1			M3			M2		
$y_1^n y_2^n$	0	1	$y_1^n y_2^n$	0	1	$y_1^n y_2^n$	0	1
A:00	00,0	10,0	α :00	00,0	10,0	a:00	00,0	10,0
B:10	00,0	11,0	β :10	01,0	11,0	b:10	00,0	11,0
C:11	00,0	01,1	γ :11	01,0	11,1	c:11	00,0	01,1
D:01	00,0	01,1	δ :01	00,0	10,0	01	--,-	--,-

$y_1^{n+1} y_2^{n+1} z^n$ $y_1^{n+1} y_2^{n+1} z^n$ $y_1^{n+1} y_2^{n+1} z^n$

5- Scelta del flip-flop

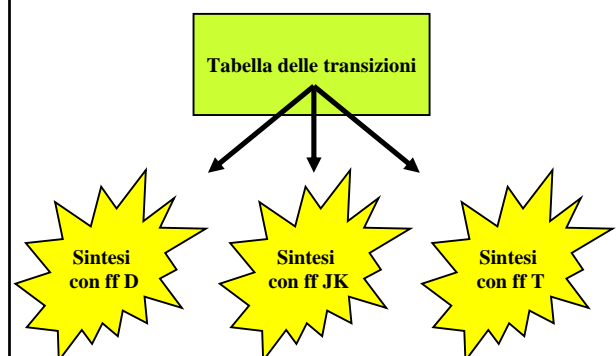

Sintesi con ff D

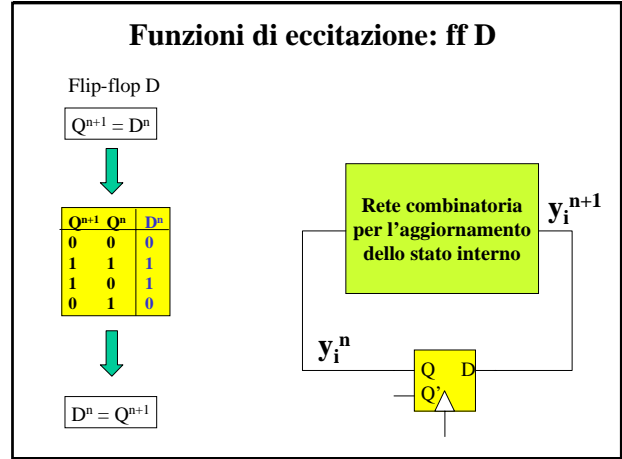

④&⑤ M1: sintesi con flip-flop D

Ipotesi: si cercano reti minime di tipo SP

$y_1 y_2$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	0	1

$$y_1^{n+1}$$

$$D_1 = y_1^{n+1} = x \cdot y_2'$$

$y_1 y_2$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	1	1

$$y_2^{n+1}$$

$$D_2 = y_2^{n+1} = x \cdot y_2 + x \cdot y_1$$

$y_1 y_2$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	1	0

$$z^n$$

$$z = x \cdot y_2$$

Copertura delle funzioni di eccitazione - Il campionamento a regime dei segnali di stato elimina a priori il pericolo di alee statiche e dinamiche.

M3: sintesi con flip-flop D

Ipotesi: reti minime di tipo SP

$Q_1 Q_2$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

$$D_1^n = Q_1^{n+1} = x^n$$

$Q_1 Q_2$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	1	1

$$D_2^n = Q_2^{n+1} = Q_1^n$$

$Q_1 Q_2$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0

$$z^n = x^n \cdot Q_1^n \cdot Q_2^n$$

Verifica del comportamento:

$$Q_1^{n+1} = x^n$$

$$Q_2^{n+1} = Q_1^n = x^{n-1}$$


$$z^n = (x \cdot Q_1 \cdot Q_2)^n = x^n \cdot x^{n-1} \cdot x^{n-2}$$

M2: sintesi con flip-flop D

Ipotesi: reti minime di tipo SP

	Q_1Q_2					Q_1Q_2					Q_1Q_2			
x	00	01	11	10	x	00	01	11	10	x	00	01	11	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	-	1	0
 
$$D_1^n = Q_1^{n+1} = (x \cdot Q_2^n)^n \quad D_2^n = Q_2^{n+1} = (x \cdot Q_1^n)^n \quad z^n = x^n \cdot Q_2^n$$




Funzioni di eccitazione: ff JK

Flip-flop JK

$$Q^{n+1} = (JQ' + K'Q)^n$$

Q^{n+1}	Q^n	J^n	K^n
0	0	0	-
1	1	-	0
1	0	1	-
0	1	-	1
 
$$J^n = F1(Q^{n+1}, Q^n) \\ K^n = F2(Q^{n+1}, Q^n)$$



M1: sintesi con flip-flop JK

	Q^{n+1}	Q^n	J^n	K^n
0 ⇒	0	0	0	-
1 ⇒	1	1	-	0
1 ⇒	1	0	1	-
0 ⇒	0	1	-	1

Equazione caratteristica:

$$Q^{n+1} = (J \cdot Q' + K' \cdot Q)^n$$

Funzioni di eccitazione JK

	y_1y_2					y_1y_2					y_1y_2			
x	00	01	11	10	x	00	01	11	10	x	00	01	11	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1	1
1	1	0	0	1	1	1	0	-	-	1	-	-	1	0

$J_1 = x \cdot y_2'$ $K_1 = x' + y_2$


	y_1y_2					y_1y_2					y_1y_2			
x	00	01	11	10	x	00	01	11	10	x	00	01	11	10
0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-	1	1	-
1	0	1	1	1	1	0	-	-	1	1	-	0	0	-

$J_2 = x \cdot y_1$ $K_2 = x'$

Caso di studio: conteggio di eventi



 La rete sequenziale sincrona di figura deve continuamente contare modulo 2 gli intervalli di tempo in cui si verifica $x = 0$. Il risultato del conteggio appare su z e viene aggiornato solo al termine di ogni intervallo in cui non si è contato ($x = 1$). I valori $z = 0$ e $z = 1$ indicano rispettivamente che la rete ha visto un numero "pari" ed un numero "dispari" di intervalli con $x = 0$.



Grafo degli stati

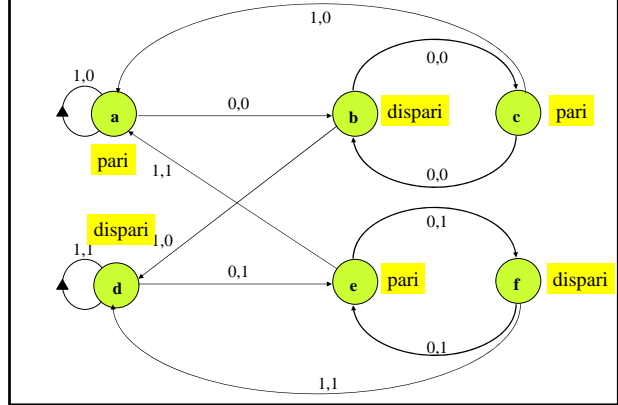


Tabelle di flusso

stato \ x	0	1
a	b,0	a,0
b	c,0	d,0
c	b,0	a,0
d	e,1	d,1
e	f,1	a,1
f	e,1	d,1

$a = \{a, c\}$
 $d = \{d, f\}$

Stati indistinguibili - Sono detti indistinguibili stati a partire dai quali il comportamento della macchina è identico per qualsiasi sequenza di ingresso (esempio: $a \equiv c$, $d \equiv f$).

Sostituendo una "classe" di stati indistinguibili con un unico stato si ottiene una macchina equivalente a quella considerata.


Macchina minima

stato \ x	0	1
a	b,0	a,0
b	c,0	d,0
c	b,0	a,0
d	e,1	d,1
e	f,1	a,1
f	e,1	d,1

$a = \{a, c\}$
 $d = \{d, f\}$

	x	
$y_1 y_2$	0	1
01	00,0	01,0
00	01,0	10,0
10	11,1	10,1
11	10,1	01,1

	y2	
y1	0	1
0	b	a
1	d	e

 

$z = y_1$

Sintesi con ff JK

	x	
y_1y_2	0	1
01	00	01
00	01	10
10	11	10
11	10	01

J_1		x	
y_1y_2	0	1	
01	0	0	
00	0	1	
10	-	-	
11	-	-	


K_1		x	
y_1y_2	0	1	
01	-	-	
00	-	-	
10	0	0	
11	0	1	

$J_1 = x \cdot y_2'$
 $K_1 = x \cdot y_2$

J_2		x	
y_1y_2	0	1	
01	-	-	
00	1	0	
10	1	0	
11	-	-	

K_2		x	
y_1y_2	0	1	
01	1	0	
00	-	-	
10	-	-	
11	1	0	

$J_2 = x'$
 $K_2 = x'$

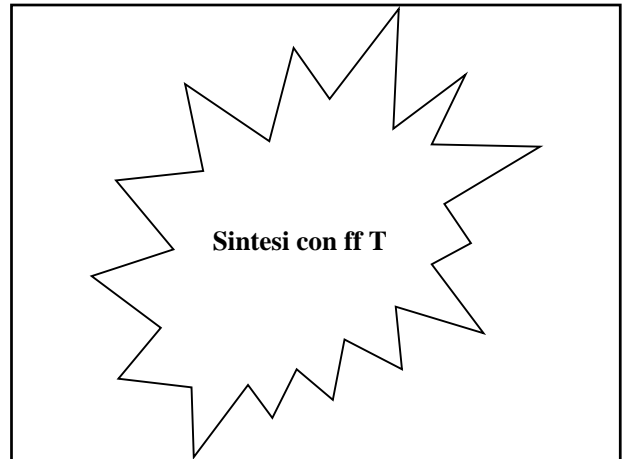

Funzioni di eccitazione

Flip-flop T

$$Q^{n+1} = (TQ' + T'Q)^n$$

Q^{n+1}	Q^n	T^n
0	0	0
1	1	0
1	0	1
0	1	1

$T^n = F3(Q^{n+1}, Q^n)$

M1: sintesi con flip-flop T

	Q^{n+1}	Q^n	T^n
0	0	0	0
1	1	1	0
1	0	0	1
0	0	1	1

Equazione caratteristica:
 $Q^{n+1} = (T \cdot Q' + T' \cdot Q)^n$
Funzione di eccitazione T

y_1y_2	00	01	11	10
x	0	0	0	0
0	0	0	1	1
1	1	0	1	0

$T_1 = x \cdot y_2' \cdot y_1' + y_1 \cdot y_2 + x' \cdot y_1$

y_1y_2	00	01	11	10
x	0	0	0	0
0	0	1	1	0
1	0	0	0	1

$T_2 = x \cdot y_2' \cdot y_1 + x' \cdot y_2$

M1: sintesi con flip-flop T

$x \backslash y_1 y_2$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	0	1

y_1^{n+1}

$x \backslash y_1 y_2$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	1	0

$T_1^n = x \cdot y_2' \cdot y_1' + y_1 \cdot y_2 + x' \cdot y_1$

$x \backslash y_1 y_2$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	1	1

y_2^{n+1}

$x \backslash y_1 y_2$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	0	0	1

$T_2^n = x \cdot y_2' \cdot y_1 + x' \cdot y_2$




Il procedimento di analisi

Il procedimento di analisi di una rete sequenziale sincrona è formato da 5 passi e consente di dedurre il comportamento dallo schema logico:

- 1: analisi dei segnali d'ingresso di ciascun flip-flop,
- 2: deduzione delle variabili di stato futuro,
- 3: individuazione della tabella delle transizioni,
- 4: deduzione e studio della tabella di flusso,
- 5: tracciamento e studio del grafo degli stati.

Il contatore BCD

 

Si denominano i flip-flop e si scrivono le espressioni dei loro comandi:

$$J_A^n = K_A^n = X^n$$

$$J_B^n = K_B^n = (X \cdot Q_A \cdot Q_D)'^n$$

$$J_C^n = K_C^n = (X \cdot Q_A \cdot Q_B)'^n$$

$$J_D^n = K_D^n = (X \cdot Q_A \cdot Q_B \cdot Q_C + X \cdot Q_A \cdot Q_D)'^n$$

Espressioni di stato

Tramite l'equazione caratteristica si passa dalle espressioni delle funzioni di eccitazione a quelle delle variabili di stato futuro.

$$Q^{n+1} = (J \cdot Q' + K' \cdot Q)^n$$

Nel caso $J=K=T$ si ha

$$Q^{n+1} = (T \oplus Q)^n$$

$$Q_A^{n+1} = (X \oplus Q_A)^n$$

$$Q_B^{n+1} = ((X \cdot Q_A \cdot Q_D') \oplus Q_B)^n$$

$$Q_C^{n+1} = ((X \cdot Q_A \cdot Q_B) \oplus Q_C)^n$$

$$Q_D^{n+1} = ((X \cdot Q_A \cdot Q_B \cdot Q_C + X \cdot Q_A \cdot Q_D) \oplus Q_D)^n$$

Tabella delle transizioni


$Q_D Q_C Q_B Q_A$	X	
	0	1
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 1
0 0 0 1	0 0 0 1	0 0 1 0
0 0 1 0	0 0 1 0	0 0 1 1
0 0 1 1	0 0 1 1	0 1 0 0
0 1 0 0	0 1 0 0	0 1 0 1
0 1 0 1	0 1 0 1	0 1 1 0
0 1 1 0	0 1 1 0	0 1 1 1
0 1 1 1	0 1 1 1	1 0 0 0
1 0 0 0	1 0 0 0	1 0 0 1
1 0 0 1	1 0 0 1	0 0 0 0
1 0 1 0	1 0 1 0	1 0 1 1
1 0 1 1	1 0 1 1	0 1 1 0
1 1 0 0	1 1 0 0	1 1 0 1
1 1 0 1	1 1 0 1	0 1 0 0
1 1 1 0	1 1 1 0	1 1 1 1
1 1 1 1	1 1 1 1	0 0 1 0

$Q_D^{n+1} Q_C^{n+1} Q_B^{n+1} Q_A^{n+1}$


Per $X = 1$ e
 $S = 0000, 0001, \dots, 1001$
 si ha:
 $(S)_2^{n+1} = (S+1)_2^n \bmod 10$




Per $X = 0$ si ha
 $(S)_2^{n+1} = (S)_2^n$
 Un ingresso di questo tipo
 è denominato **comando di ENABLE**.

Grafo degli stati

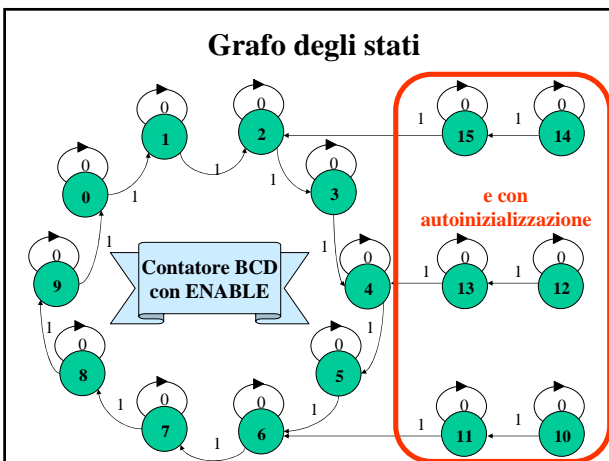


Registro a scorrimento a 3 bit

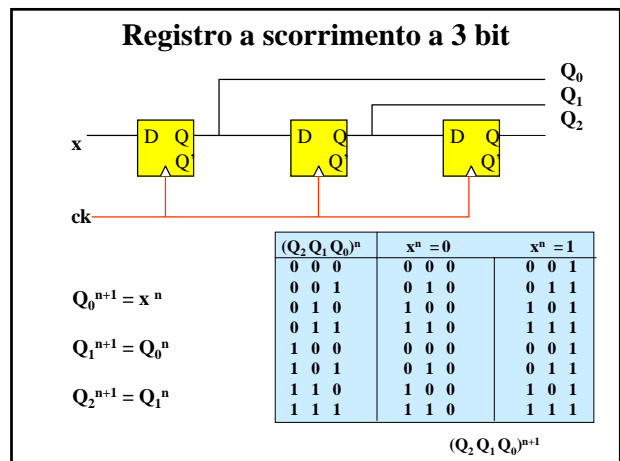

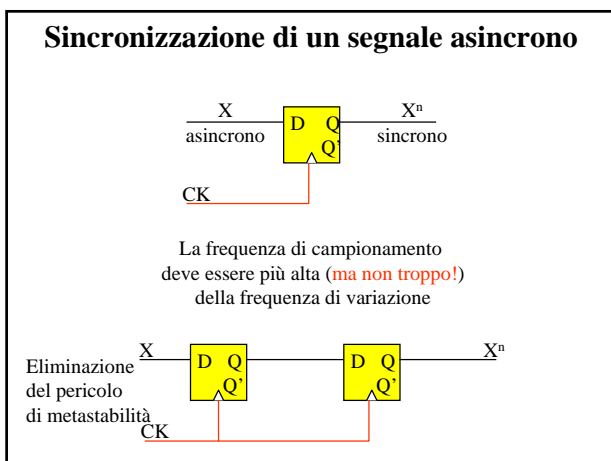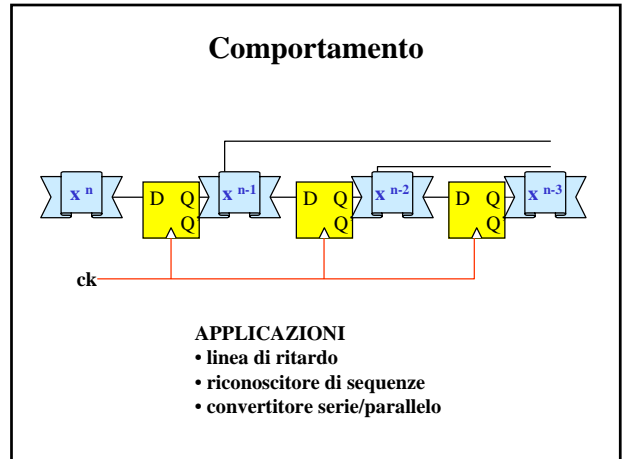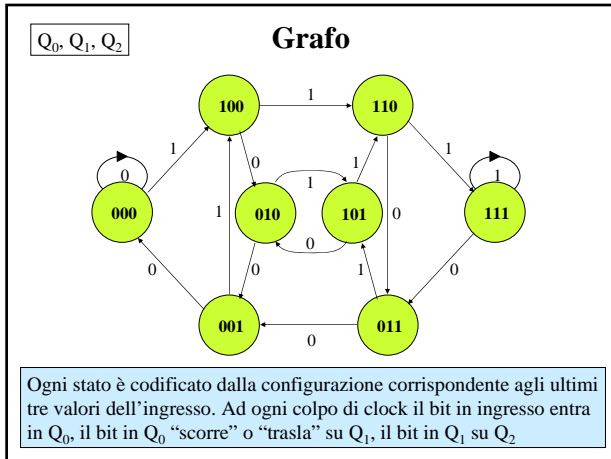


Progetto logico e famiglie logiche

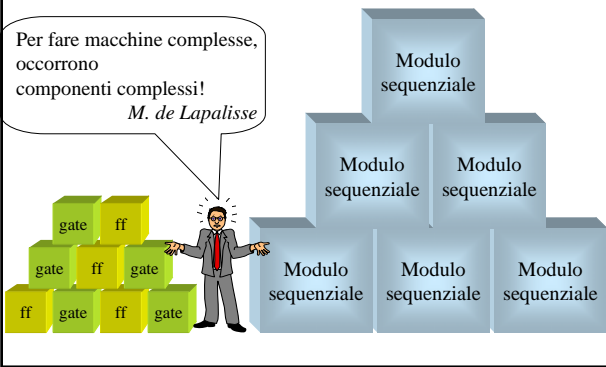Per fare macchine complesse, occorrono componenti complessi!
M. de Lapalisse




Moduli sequenziali programmabili

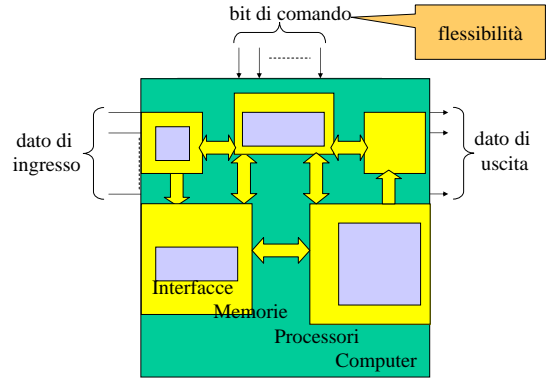

Il registro di stato




Il registro per lo stato interno

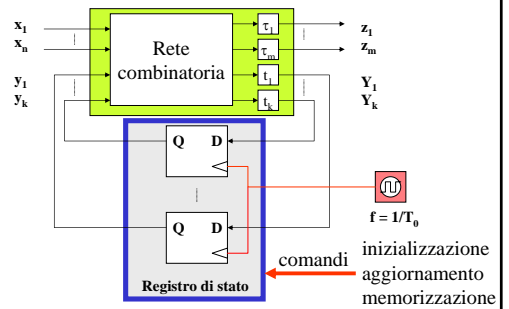

Registro di stato o registro accumulatore - Insieme di flip-flop, azionati dallo stesso clock e singolarmente dotati di un ingresso e di una uscita.

I comandi WE e RES

 


WE	RES ⁿ	fase	comportamento
-	1	inizializzazione	S ⁿ⁺¹ = 0
1	0	aggiornamento	S ⁿ⁺¹ = G(S ⁿ , I ⁿ)
0	0	memorizzazione	S ⁿ⁺¹ = S ⁿ

I comandi WE e RES (Registro con ff D)

RES ⁿ , Q ⁿ	WE ⁿ , I ⁿ			
	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	1	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

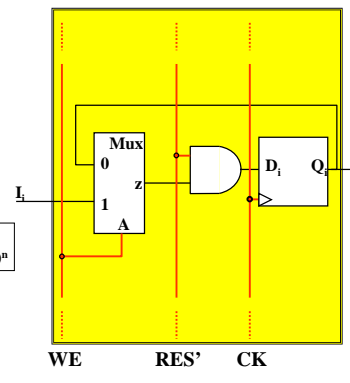
Per $i = 0, 1, \dots, N-1$
 $Q_i^{n+1} = (RES' \cdot (I_i \cdot WE + Q_i \cdot WE'))^n$







I comandi WE e RES (Registro con ff JK)


RES ⁿ , Q ⁿ	WE ⁿ , I ⁿ			
	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	-	-	-	-
11	-	-	-	-
10	0	0	0	0

RES ⁿ , Q ⁿ	WE ⁿ , I ⁿ			
	00	01	11	10
00	-	-	-	-
01	0	0	0	1
11	1	1	1	1
10	-	-	-	-

 


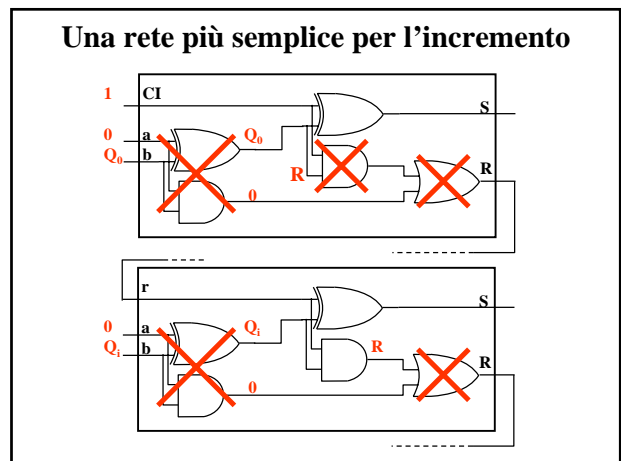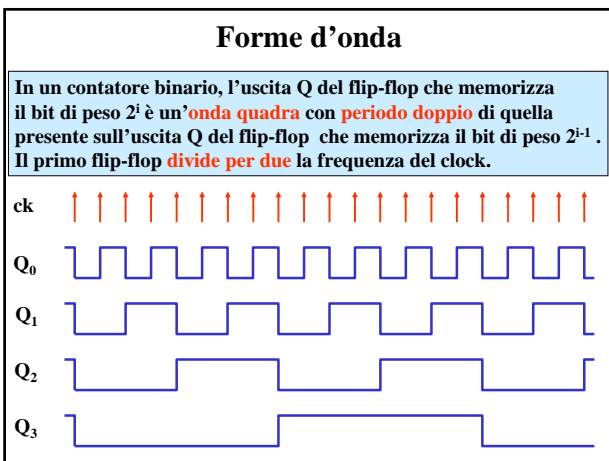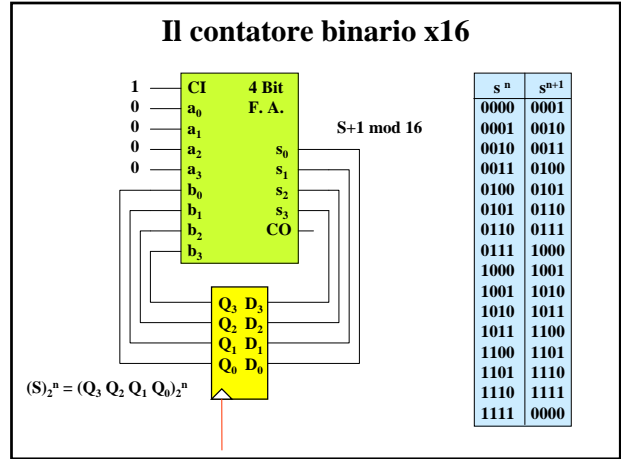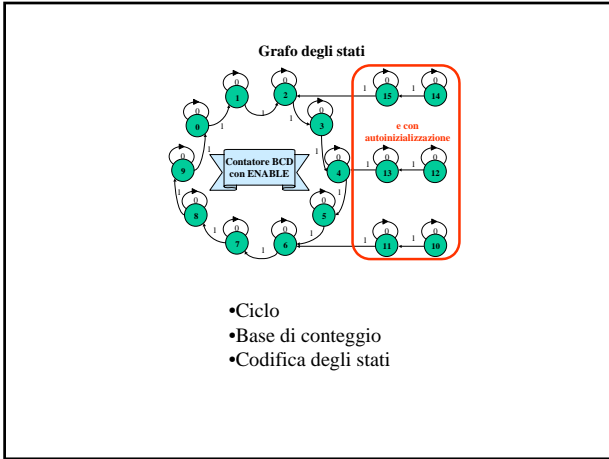

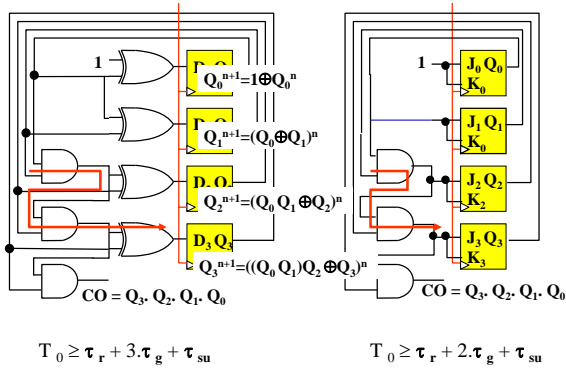
Periodo del clock e complessità della rete




Un contatore ancora più veloce




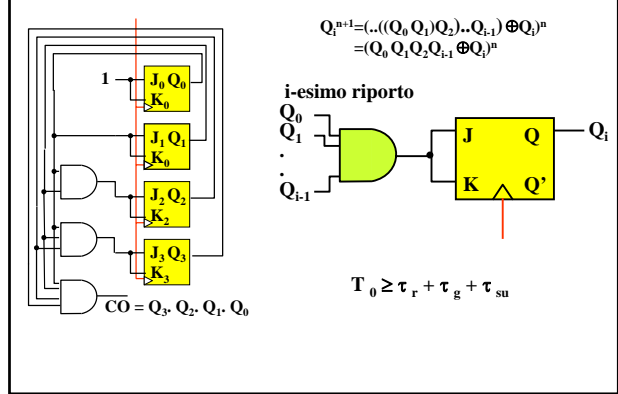


Il comando di ENABLE

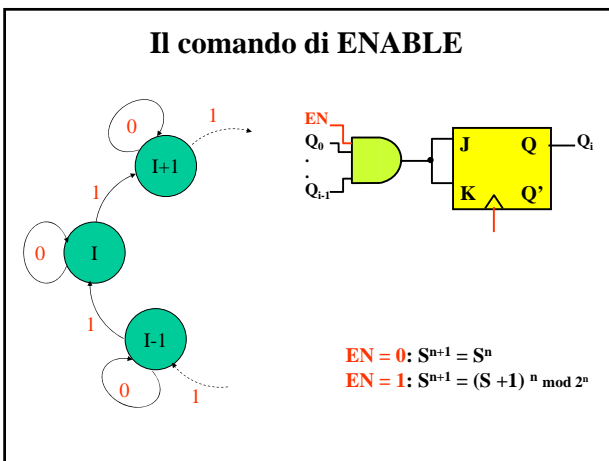


ENABLE & RESET

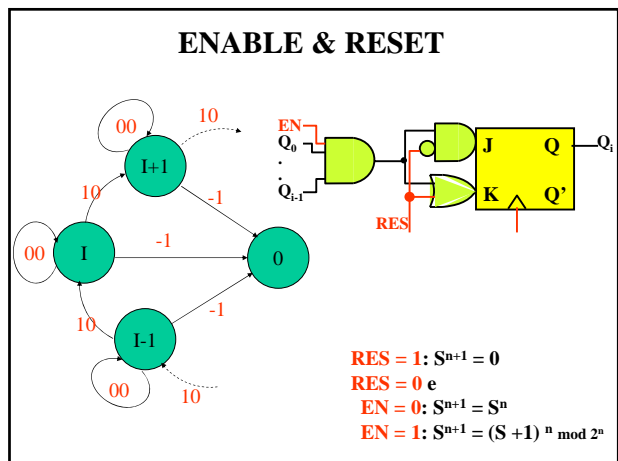

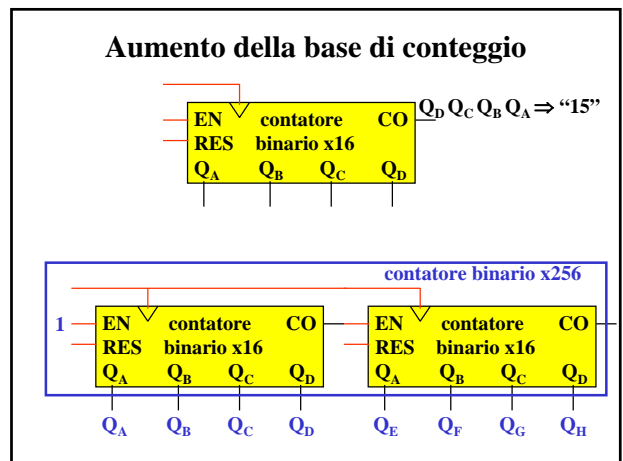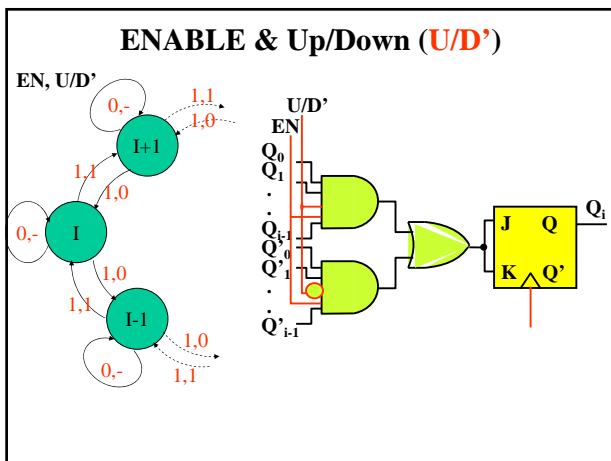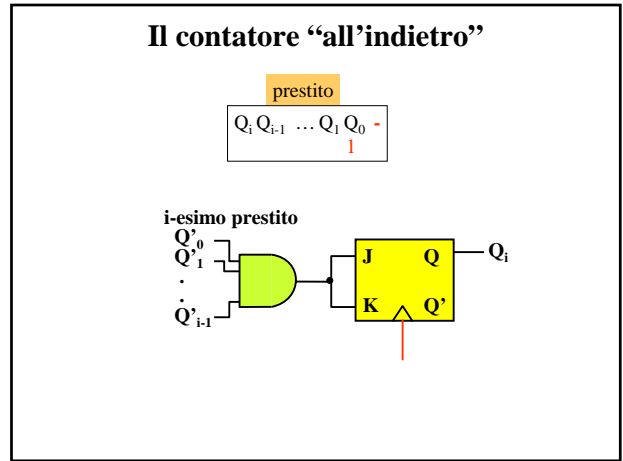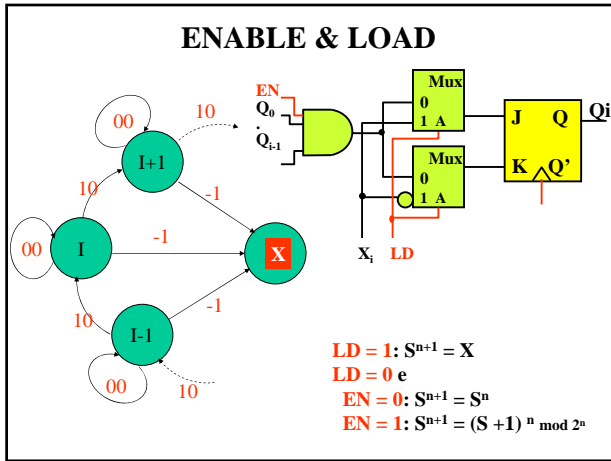


Disposizione in cascata di contatori

 


La disposizione in cascata di n moduli di conteggio, rispettivamente con base B_1, B_2, \dots, B_n , fornisce un contatore con base $B = B_1 \times B_2 \times \dots \times B_n$

Diminuzione della base di conteggio

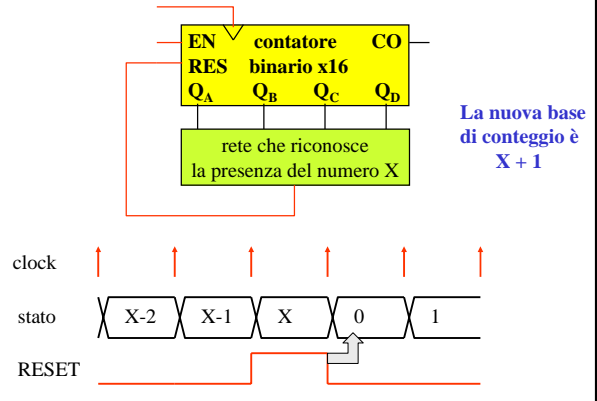

 Esempio: sintesi del RESET per ottenere base 11 con $EN = 1$






Rete minima per base $X+1$





Si connette al RESET un AND avente in ingresso i soli bit che hanno valore 1 in X

ESEMPIO: contatore x 53
 $52_2 = 1x2^5 + 1x2^4 + 0x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1 + 0x2^0$


110100 è minore di
 111100
 110110
 110101
 ecc.

$$RES = b_5 \cdot b_4 \cdot b_2$$

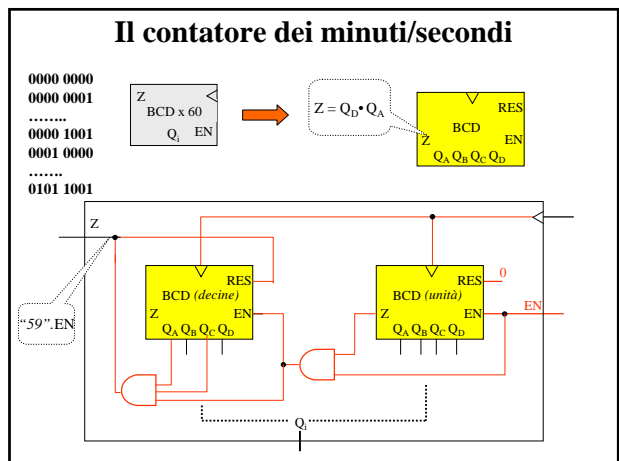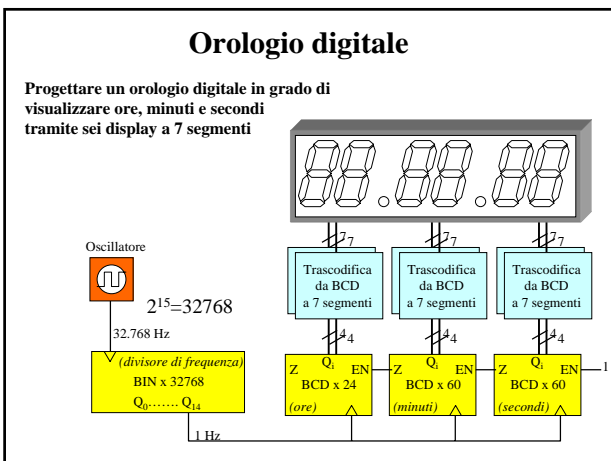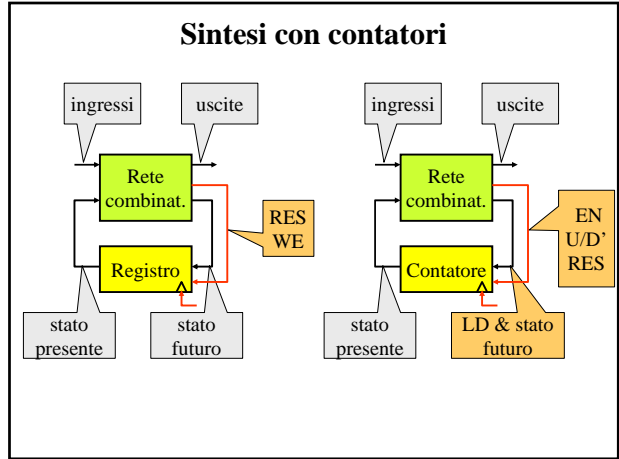

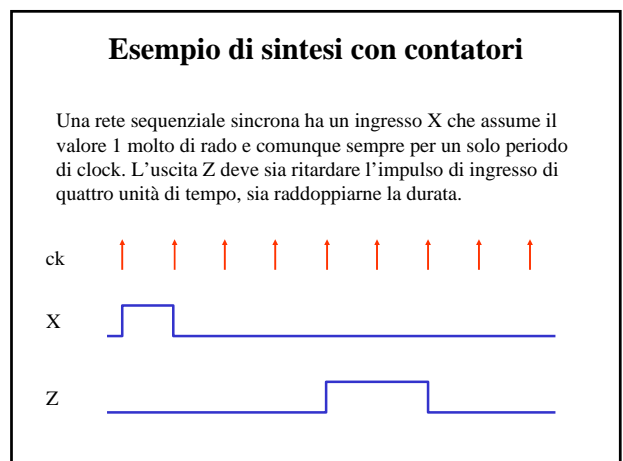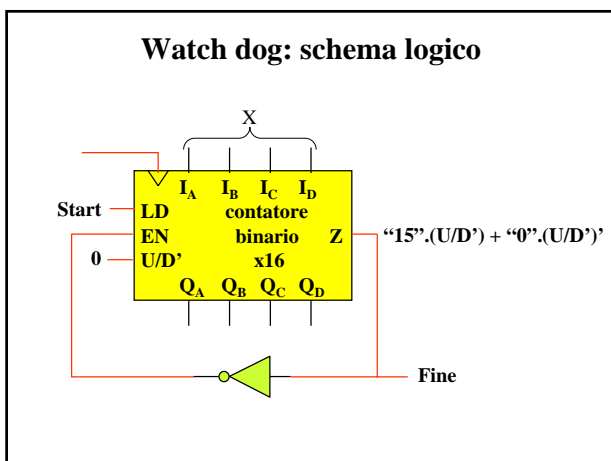 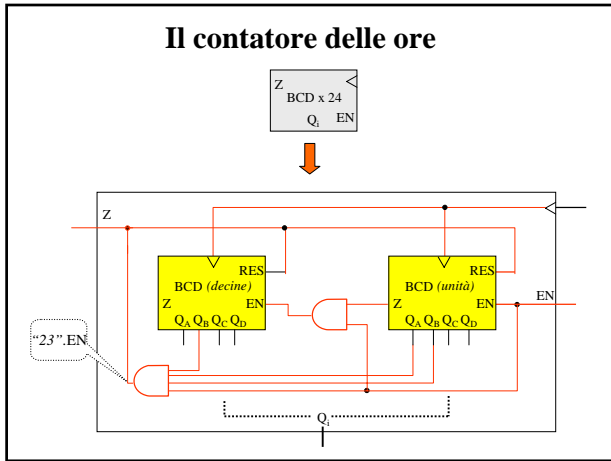

Grafo e codifica degli stati

 

Il comportamento è quello di un contatore con base 6 che compie un intero ciclo per ogni evento $X = 1$

Per realizzarlo si può impiegare un contatore binario x8 dotato di comandi di ENABLE e di RESET.

Progetto di EN, RES, Z

stato	X=0	X=1	Z	stato	X=0	X=1
000	000	001	0	000	0,0,0	1,0,0
001	010	---	0	001	1,0,0	---
010	011	---	0	010	1,0,0	---
011	100	---	0	011	1,0,0	---
100	101	---	1	100	1,0,1	---
101	000	---	1	101	-,1,1	---
110	---	---	-	110	---	---
111	---	---	-	111	---	---

riposo


EN, RES, Z

$$EN = X + (Q_C + Q_B + Q_A) = X + (Q_C' Q_B' Q_A')$$

$$RES = Q_C Q_A$$

$$Z = Q_C$$

Schema logico

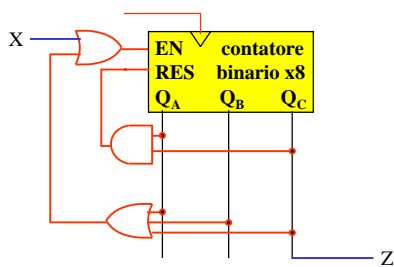

$$EN = X + (Q_C + Q_B + Q_A) = X + (Q_C' Q_B' Q_A')$$


$$RES = Q_C Q_A$$

$$Z = Q_C$$


Registri
a scorrimento

Shift register

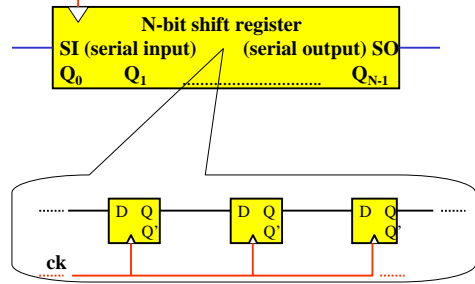Shift register o registro a scorrimento - Rete sequenziale sincrona formata da N flip-flop D disposti in cascata.



Universal shift register

 


	A_0^n	A_1^n	Q_i^{n+1}
hold	0	0	Q_i^n
right	1	0	Q_{i-1}^n
left	0	1	Q_{i+1}^n
load	1	1	I_i^n

APPLICAZIONI

- linea di ritardo
- convertitore S/P e P/S
- conteggio
- memoria a circolazione
- rotazione verso destra/sinistra
- moltiplicazione/divisione per 2^i

Contatore ad anello

 
...e se sta circolando una delle 12 configurazioni non utilizzate?
11: load



10: shift right

N flip-flop → Base N

Contatore a "riempimento/svuotamento"

 

N flip-flop → Base $2 \times N$

Esempio: conversioni S/P e P/S

